




Ministerio de Cultura y Educación
de la Nación
Universidad Nacional de Cuyo
Facultad de Ingeniería

ELECTROTECNIA

GABINETE PETRÓLEOS 2023

HOJA DE RESULTADOS

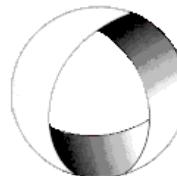

EN ACCION CONTINUA

Legajo:..... Alumno:..... Especialidad:.....

TPG01CircMagn10: (1): $f_{mm} = 84 \text{ A}$; (2): $I = 0,42 \text{ A}$; (3): (a) $\mathcal{R} = 382098,1 \text{ H}^{-1}$; (b) $I = 0,602 \text{ A}$; (4): $f_{mm} = 1328 \text{ A}$; (5): $B = 0,19 \text{ T}$; (6): $I = 0,22 \text{ A}$; (7): $I = 9,95 \text{ A}$, $\Phi = 2,2 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}$; (8): $I = 0,22 \text{ A}$; (9): $I_1 = 0,39 \text{ A}$; $I_2 = 0,75 \text{ A}$; (10): $I = 10,77 \text{ A}$.

TPG02CorrAltMon10: (1): (a) $i_1 = 4,91 \text{ sen}(200t - 26,3^\circ)$ (b) $i_2 = 3,59 \text{ sen}(300t - 36^\circ)$ (2): $w = 800 \text{ s}^{-1}$ y $R = 8 \Omega$; (3): (a) $L = 2,9 \text{ mH}$; (b) $C = 35 \mu\text{F}$; (4): $\theta = 60^\circ$; $f = 275 \text{ Hz}$; (5): $R = 5 \Omega$, $L = 266 \text{ mH}$; (6): $I_1 = 10 \text{ A } \underline{53,1^\circ}$; $I_2 = 5 \text{ A } \underline{0^\circ}$; $I_T = 13,6 \text{ A } \underline{36^\circ}$; $Z_{eq} = 3,67 \Omega \underline{-36^\circ}$; (7): $Z_{eq} = 18,6 \Omega \underline{7,15^\circ}$; $Y_{eq} = 0,0538 \text{ S } \underline{-7,15^\circ}$; $I_T = 10,75 \text{ A } \underline{-7,15^\circ}$, $\theta = 60^\circ$; $f = 275 \text{ Hz}$; (8): 18 A ; (9): $P = 187,5 \text{ W}$; $Q = 325 \text{ VAR}$; $S = 375 \text{ VA}$; f.d.p. 0,5 en retraso; (10): $R = 2,6 \Omega$ y $C = 64,1 \mu\text{F}$; (11): $P_{10} = 500 \text{ W}$; $P_3 = 600 \text{ W}$; $Q_T = 800 \text{ VAR}$; $I_T = 19,25 \text{ A } \underline{-36^\circ}$; (12): $S_T = 264 + j94$; (13): $S_T = 588 + j181$; (14) a) 80%; (b) $\Delta P = 7,2 \text{ kW}$; (c) $\cos\phi = 0,768$ en retraso; (15): $\Delta s = 12,74 \text{ KVA}$; (16): $Q = 254 \text{ kVAR}$ y 66,7%; (17): $Z_{eq} = 17 \Omega \underline{-62^\circ}$; $U = 51 \text{ V } \underline{-62^\circ}$; (18): a) $I_1 = 6,4 \text{ A } \underline{-50,2^\circ}$, $I_2 = 3,22 \text{ A } \underline{59^\circ}$, $I = 6,2 \text{ A } \underline{-20,6^\circ}$; (c) $Z_{eq} = 81,3 \Omega \underline{20,2^\circ}$; (19): $Y = 0,04 - j0,03 \Omega$; (20): $U_{AB} = 100 \text{ V } \underline{60^\circ}$, $U_{BC} = 199 \text{ V } \underline{-60^\circ}$, $U_{AC} = 172,3 \text{ V } \underline{-30^\circ}$.


TPG03CorrAltTrif10: (1): $I_R = 6 \text{ A } \underline{-60^\circ}$; $I_S = 6 \text{ A } \underline{60^\circ}$; $I_T = 6 \text{ A } \underline{180^\circ}$; $P = 1872 \text{ W}$; $Q = -1081 \text{ VAR}$; $S = 2161,6 \text{ VA}$; (2): $I_R = 38,1 \text{ A } \underline{45^\circ}$; $I_S = 38,1 \text{ A } \underline{-75^\circ}$; $I_T = 38,1 \text{ A } \underline{165^\circ}$; $P = 5133 \text{ W}$; $Q = 5133 \text{ VAR}$; $S = 7259 \text{ VA}$; (3): $Z_\Delta = 4,28 \Omega \underline{41,4^\circ}$; $W_2 = 5,58 \text{ kW}$; $W_1 = 17,15 \text{ Kw.}$; (4): (a) $I_M = 15 \text{ A } \underline{-32^\circ}$; $I_C = 4,16 \text{ A } \underline{0^\circ}$; (b) $I_L = 18,7 \text{ A } \underline{-25,2^\circ}$; (5): $I_R = 22,2 \text{ A } \underline{208,7^\circ}$; $I_S = 22,2 \text{ A } \underline{88,7^\circ}$; $I_T = 22,2 \text{ A } \underline{-31,3^\circ}$; $P_3 = 8087 \text{ W}$; $Q_3 = 136,6 \text{ VAR}$; $S_3 = 8088 \text{ VA}$; $\cos\phi = 0,99$; $W_1 = 4050,3 \text{ W}$; $W_2 = 3945,5 \text{ W}$; (6): $I_R = 38,7 \text{ A } \underline{108,1^\circ}$; $I_S = 46,4 \text{ A } \underline{-45^\circ}$; $I_T = 21,2 \text{ A } \underline{190,9^\circ}$; $P_T = 14076 \text{ W}$; $Q_T = 960 \text{ VAR}$; $S_T = 14108,7 \text{ VA}$; (7): $I_R = 20 \text{ A } \underline{-90^\circ}$; $I_S = 20 \text{ A } \underline{0^\circ}$; $I_T = 24 \text{ A } \underline{105^\circ}$; $I_N = 14,1 \text{ A } \underline{-167^\circ}$; $P_T = 6515 \text{ W}$; $Q_T = 3236,5 \text{ VAR}$; $S_T = 7274,5 \text{ VA}$; (8): (a) $I_R = 23,3 \text{ A } \underline{261,1^\circ}$; $I_S = 15,45 \text{ A } \underline{-2,5^\circ}$; $I_T = 26,5 \text{ A } \underline{116,6^\circ}$; (b) $V_{R0} = 139,8 \text{ V } \underline{261,1^\circ}$; $V_{S0} = 92,7 \text{ V } \underline{27,5^\circ}$; $V_{T0} = 132,5 \text{ V } \underline{161,6^\circ}$; $V_{ON} = 28,1 \text{ V } \underline{39,8^\circ}$; $W_1 = 4521,5 \text{ W}$; $W_2 = 2468 \text{ W}$; (9): (a) $W_1 = 7,51 \text{ kW}$; $W_2 = 24,8 \text{ kW}$; (b) $W_1 = 16,17 \text{ kW}$; $W_2 = 16,17 \text{ kW}$; (10): (a) $V_C = 208 \text{ V}$, (b) $V_{ZL} = 18,26 \text{ V}$, (c) $P = 398,5 \text{ W}$;



Ministerio de Cultura y Educación
de la Nación
Universidad Nacional de Cuyo
Facultad de Ingeniería

ELECTROTECNIA

GABINETE PETRÓLEOS 2023

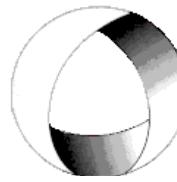

HOJA DE RESULTADOS

EN ACCION CONTINUA

(11): (a) $Q_C = 1634 \text{ VAR}$, (b) En los extremos de la carga, (c) En triángulo por que entregan el triple de potencia que en estrella; por lo tanto son mas chicos y baratos.(d) $C = 30 \mu\text{F}$; **(12):** (a) $P_T=38,5\text{kW}$; $Q_T=21\text{kVAR}$; $S_T=43,85\text{kVA}$; (b) $I_{m1}=31,1\text{A}$; $I_{m2}=22\text{A}$; $I_{LyE}=15,95\text{A}$; (c) $I_T=66,54/-28,6^\circ$; (d) $n_v=4$; $n_a=16$; $K_v=4 \text{ V/div}$; $K_A=1,6 \text{ A/div}$; $K_w=320 \text{ W/div}$; (e) $\text{Nºdiv.A}=41,6 \text{ div}$; $\text{Nºdiv.V}=9,5 \text{ div}$; $\text{Nºdiv.W}_1=79 \text{ div}$; $\text{Nºdiv.W}_2=41,2 \text{ div.}$; (f) $Q_T=21\text{kVAR}$.

TPG04LinBT10: **(1)** (a) 185 mm^2 , (b) 240 mm^2 ; **(2)**: (a) 10 mm^2 , (b) 16 mm^2 ; **(3)**: 50 mm^2 ; **(4)**: 25 mm^2 ; **(5)**: 185 mm^2 ; **(6)**: 50 mm^2 ; **(7)**: 50 mm^2 ; **(8)**: $1,5 \text{ mm}^2$; **(9)**: $6,95 \text{ V}, 3,2\%$; **(10)**: 16 mm^2 ; **(11)**: 25 mm^2 ; **(12)**: $3,2,5 \text{ mm}^2$; **(13)**: 128 m ; **(14)** 25 mm^2 ; **(15)**: 25 mm^2 .-


TPG05Trasform10: **(1):** trabaja después del codo de saturación, se calienta, puede quemarse, no da la tensión esperada.; **(2)** (a) $I_1=33,3 \text{ A}$, $I_2=454,5 \text{ A}$; (b) $\Phi=9,94 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}$ (c) $N_1=1364$ esp.; **(3)** $S=10.000 \text{ VA}$; $\Delta U_1\% = 75 \text{ V}$; $\Delta U_2\% = 0,7 \text{ V}$; **(4)** $P_{Cu}=210 \text{ W}$; **(5)** (a) $I_0=90,68\text{A}<-84,94$, (b) $I_1=0,402\text{A}<-37^\circ$ **(6)** (a) $I_1=33,3 \text{ A}$; (b) $I_0=0,3 \text{ A}$; (c) $I_h=0,06 \text{ A}$; (d) $I_m=0,294 \text{ A}$; (e) $0,90 \%, 0,18\%, 0,88\%$; **(7)** (a) $I_m=3,95 \text{ A}$; (b) $P_{Fe}=228 \text{ W}$; (c) $I_1=5,18 \text{ A } /-65,3^\circ$; **(8):** $R'=1,025 \Omega$; $X'=6,2 \Omega$; $R_0'=350 \Omega$; $X'_m=98 \Omega$; $R''=0,041 \Omega$; $X''=0,248 \Omega$; $R_0''=14 \Omega$; $X_m''=3,92 \Omega$; **(9)** a) $Z_T=0,737\Omega$, $R_T=0,317\Omega$, $X_T=0,665\Omega$, $R_1=0,158\Omega$, $X_1=0,333\Omega$; b) $R_2=0,0395\Omega$, $X_2=0,0832\Omega$, $E_2=219\angle 0^\circ$, c) $P_{Fe}=706\text{W}$, $R_{02}=67,9\Omega$, d) $I_{m2}=9,04 \text{ A}$, e) $X_{02}=24,22\Omega$, f) $R_{01}=271,6\Omega$, $X_{01}=96,88\Omega$; **(10)** (a) $\eta_{1/2}=94,28\%$,(b) $S_{max}=16,97 \text{ KVA}$,(c) $\eta_{max}=95,93\%$; **(11)** (a) $R_1=2\Omega$, $X_1=2,56\Omega$, $R_{21}=2\Omega$, $X_{21}=2,56\Omega$; $R_{01}=91,72\Omega$, $X_{01}=96,25\Omega$ (b) $R_{02}=22,93\Omega$, $X_{02}=24\Omega$, $R_{12}=0,5\Omega$, $X_{12}=0,64\Omega$, $R_2=0,5\Omega$, $X_2=0,64\Omega$; **(12)**(a) $U_{20}=5250\text{V}$, (b) $I_1=240 \text{ A}$, (c) $P_{Fe}=1120 \text{ W}$, $P_{cu}=1380 \text{ W}$,(d) $R_1=0,011\Omega$, $R_2=1,72\Omega$, (e) $\eta'=93\%$; **(13)** $\Delta U\% = 7,52\%$; **(14)** $I_1=75,76\angle -45^\circ$; $I_2=75,76\angle -28,7^\circ$; $S_1=S_2=75,76\text{kVA}$; $P_1=53,57\text{kW}$; $P_2=66,43\text{kW}$; $Q_1=53,57\text{kVAR}$; $Q_2=36,43\text{kVAR}$ **(15)** $I_1=22,7\text{A}$, $I_2=45,45\text{A}$, $I_c=22,7\text{A}$, $P_2=5000\text{W}$, $P_i=2500\text{W}$



Ministerio de Cultura y Educación
de la Nación
Universidad Nacional de Cuyo
Facultad de Ingeniería

ELECTROTECNIA

GABINETE PETRÓLEOS 2023

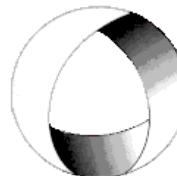

HOJA DE RESULTADOS

EN ACCION CONTINUA

(16): (a) $I_m = 3,17 \text{ A}$; (b) $I_h = 0,43 \text{ A}$; (c) 25,7 veces la I_n ; (d) $U_2 = 386,94 \text{ V}$; (e) $U_{CC\%} = 2,92\%$; (f) $P_{CC} = 534 \text{ W}$; (g) Conexión triángulo en AT, estrella en BT y desfase de (-30°) entre tensiones de fase homólogas de AT y BT; (h) Sí, porque tienen el mismo desfase y están dentro de la relación de potencias.

TPG06Maq.corr.cont.10:

(1) (a) $E=300,8 \text{ V}$; $I=120 \text{ A}$; $\tau=36,096 \text{ kW}$; (b) $E=150,4 \text{ V}$; $I=240 \text{ A}$; $\tau=36,096 \text{ kW}$; **(2)** $I=188 \text{ A}$; **(3)** (a) $Epc=252 \text{ V}$, (b) $Emc=241 \text{ V}$, (c) $\eta=89\%$, (d) $Pm=150,6 \text{ HP}$; **(4)** $B=1,16 \text{ T}$; **(5)** $E=272,12 \text{ V}$; **(6)** $E=272,2 \text{ V}$; **(7)** (a) $\eta_{pc}=91,1\%$, (b) $\eta_{mc}=89,5\%$; **(8)** $n_m = 1743,3 \text{ rpm}$; **(9)** (a) $I_a=52 \text{ A}$, (b) $E=266 \text{ V}$, (c) $n=369,4 \text{ rpm}$, (d), $\tau = 357,7 \text{ Nm}$, (e) $P_{ced}=12000 \text{ W}$, (f) $P_{motor}=14632 \text{ W}$; (g) $\eta=82 \%$, **(10)** (a) $R_{cr}=400 \Omega$; (b) $E=100 \text{ V}$; **(11)** $Rad=6 \Omega$, $n=770,83 \text{ rpm}$; **(12)** $U=100 \text{ V}$, $n'=266,67 \text{ rpm}$, $\tau = 572,95 \text{ Nm}$. **(13)** a) $E_v = 210,4 \text{ V}$; b) Potencia de entrada = 22000 W ; pérdidas = 2103 W ; Potencia útil = 19897 W c) $C = 191,92 \text{ Nw-m}$; $\eta = 90\%$; b) $N' = 1012,92 \text{ r.p.m.}$; $P_{útil} = 10171,74 \text{ W}$. **(14)** a) $R = 4,91$, b) $P_{entrada}= 9418,5 \text{ W}$, c) $\eta = 0,87$, d) Se embalaría al ser las pérdidas mecánicas despreciables.-

TPG07Maq.Síncrona10:


(1) (a) 12 pares; (b) $M_{ap} = 38200 \text{ Nm}$; **(2)** $\Delta U\% = 4,61\%$, $\Delta U\%' = 81,5\%$ **(3)** $\eta = 96,6\%$; **(4)** (a) $n=1.800 \text{ rpm}$; (b) $I_F = 4,5 \text{ A}$; (c) $I_A = 693 \text{ A}/37^\circ$; $E_A = 532 \text{ V}/5,3^\circ$; $I_F = 5,7 \text{ A}$; (d) $P_{sal} = 798 \text{ kW}$; $P_{ent} = 889,6 \text{ kW}$; $\eta = 89,7\%$; (e) $V_{OC} = 532 \text{ V}$; (f) $E_A = 451 \text{ V}/8^\circ$ $I_F = 4,1 \text{ A}$; **(5)** $E = 13856 \text{ V}$; $P = 2646,5 \text{ kW}$; **(6)** (a) $I_t = 192 \text{ A}$; (b) $I_I = 38,4 \text{ A}$ y $\cos \varphi_I = 1$, $I_{II} = 172,1 \text{ A}$ y $\cos \varphi_{II} = 0,45$; (c) $S = 1789 \text{ kVA}$; (d) $\eta_{(b)} = 92,5\%$; **(7)** (a) $I = 518,18 \text{ A}$, $E = 8164,8 \text{ V}/45^\circ$, $I_{ac} = 54,4 \text{ A}$; (b) $Q = 1,41 \text{ MVAR}$; $I_{ac} = 51,34 \text{ A}$; **(8)** $P = 7920 \text{ kW}$; $I = 1030 \text{ A}$; $\cos \varphi = 0,673$ **(9)** (a) $I_I = 47,5 \text{ A}/36,8^\circ$; $I_f = 27,4 \text{ A}/36,8^\circ$; $E = 255 \text{ A}/-12,4^\circ$; (b) $I'_I = 71,4 \text{ A}/15^\circ$; $I'_f = 41,2 \text{ A}/15^\circ$; $E' = 255 \text{ A}/-23^\circ$; $\cos \varphi = 0,966$ (adelanto); **(10)** (a) $I_f = 25,8 \text{ A}/-31,8^\circ$; $E_f = 182 \text{ A}/-17,5^\circ$, (b) $I'_f = 22,5 \text{ A}/13,2^\circ$; $E'_f = 227,5 \text{ A}/-13,9^\circ$, $\cos \varphi = 0,974$ (adelanto); ; **(11)** $Pm=80 \text{ kW}$; $\cos \varphi = 0,65$



Ministerio de Cultura y Educación
de la Nación
Universidad Nacional de Cuyo
Facultad de Ingeniería

ELECTROTECNIA

GABINETE PETRÓLEOS 2023

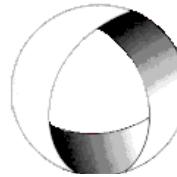

HOJA DE RESULTADOS

EN ACCION CONTINUA

Trabajo Práctico Nº 8 – MOTOR ASÍNCRONO :

(1) a) $n_1=3600$ rpm; b) $S=2,5\%$; **(2)** a) $n_1=1000$ rpm; b) $n_2=970$ rpm ; c) $f_2=1,5$ Hz;

(3) (a) $n_s = 750$ rpm; (b) $s = 4\%$;(c) $I = 18A$, (d) $T_{sal} = 97,6$ Nm

(4) a) $n_2=1710$ rpm; b) $P_{cu2}=6$ kW; c) $\tau_{em}=636,6$ Nm; d) $P_u=112$ kW; e) $\eta=89,8\%$; f) $\tau_u=625,45$ Nm; **(5)** a) $n_1=1800$ rpm; b) $n_2=1746$ rpm; c) $f_2=1,8$; d) $n_s=1800$ rpm; e) vel. rel.=0; **(6)** (a) $n_s = 1500$ rpm ; (b) $s = 0,05$;(c) $P_{Cu2} = 223,68W$, (d) $P_{12} = 4473,6W$;(e) $T_{em} = 28,5$ Nm ;(f) $T_{sal} = 26,8$ Nm ;g) $T_{entr} = 31,05$ Nm ; **(7)** $R_0=136,8 \Omega$; $X_0=12,5 \Omega$; $R_{eq}=0,23 \Omega$; $R_1=0,12 \Omega$ $R_{21}=0,11 \Omega$, $X_{eq}=0,34 \Omega$, $X_1=X_{21}=0,17 \Omega$; **(8)** a) $n_1=1500$ rpm; $n_2=1440$ rpm; b) $I_{arr}=301,36$ A; c) $I_{pc}=81,48$ A; d) $P_u=47,8$ kW, $\tau_u=317$ Nm, e) $P_{abs}=52,98$ kW, f) $\eta=90,21\%$; **(9)** a) $Z_2 = 0,8 + j6,4 \Omega$, b) $R_c = 15,2 \Omega$, d) $I_f=12,77$ A , $I_L=22,11$ A; e) $P_u=7,346$ kW, f) $n_1=1500$ rpm, $n_2=1425$ rpm, g) $\tau=49,83$ Nm , h) $S_{cr}=0,125$, $n_{cr}=1312,5$ rpm, i) $I_f=24,306$ A, j) $P_m = 9925,8W$, $T_m = 72,22$ Nm, k) $P_1 = 11343,7W$, $\eta = 87,5\%$; **(10)** a) $I_L=207,8$ A; b) $I_{YD}=69,3$ A; c) $I_{autotrafo}=101,8$ A; **(11)** a) $M' = 107,93$ Nm, b) $V_1=235,81$ V

--0000ooo--