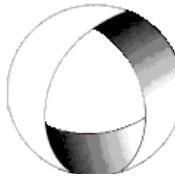




Ministerio de Cultura y Educación
de la Nación
Universidad Nacional de Cuyo
Facultad de Ingeniería

ELECTROTECNIA

GABINETE PETRÓLEOS 2025



TRABAJO PRÁCTICO N° 7 MÁQUINA SÍNCRONA

EN ACCION CONTINUA


ASIGNATURA:		CURSO:	SEMESTRE:		
ELECTROTECNIA		3°	5°		
ALUMNO	FOTO	NOMBRE Y APELLIDO:			
		<i>Legajo N°:</i>	<i>ESPECIALIDAD:</i>	<i>AÑO:</i>	
			2025		
DOCENTES	<i>Prof. Tit.</i>	<i>Ing. Alejandro. FARA</i>			
	<i>J.T.P.</i>	<i>Ing. José CORBACHO</i>			
	<i>J.T.P.</i>	<i>Ing. Orlando ROMERO</i>			
	<i>J.T.P.</i>	<i>Ing. David MOLINA</i>			
TRABAJO PRÁCTICO DE GABINETE N°		7	DENOMINACIÓN DEL PRÁCTICO:		
			<i>Maquina Síncrona</i>		
		OBJETIVOS:			
		<i>Ver carátula</i>			
FECHA DE ENTREGA		REVISIÓN N°	FECHA		
		<i>1^a:</i>	<i>____/____/____</i>		
		<i>2^a:</i>	<i>____/____/____</i>		
		APROBACIÓN	<i>____/____/____</i>		
EJERCICIOS					
N°	OBSERVACIONES	V°B°	N°	OBSERVACIONES	V°B°
1.-			9.-		
2.-			10.-		
3.-			11.-		
4.-			12.-		
5.-			13.-		
6.-			14.-		
7.-			15.-		
8.-					
CATALOGOS Y NORMAS				REVISIÓN N°	FECHA
.....				<i>REV. 0</i>	<i>____/____/____</i>
.....				<i>REV. 1</i>	<i>____/____/____</i>
.....				<i>REV. 2</i>	<i>____/____/____</i>
.....				<i>REV. 3</i>	<i>____/____/____</i>



Ministerio de Cultura y Educación
de la Nación
Universidad Nacional de Cuyo
Facultad de Ingeniería

ELECTROTECNIA

GABINETE PETRÓLEOS 2025

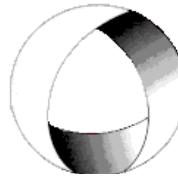

TRABAJO PRÁCTICO N° 7 MÁQUINA SÍNCRONA

EN ACCION CONTINUA

Objetivo: Utilizando los conceptos vistos en teoría, a través de la resolución de ejercicios interpretar el funcionamiento de la máquina bajo distintas condiciones.

1.-Un generador de 1200 kVA, 6300 V, 60 Hz, 300 rpm y $\cos\varphi = 0,7$. Determinar: a) el número de pares de polos; b) el par aparente.

Resolución Ejercicio N°1

Datos:

$$S = 1200 \text{ kVA} ; V = 6300 \text{ V} ; f = 60 \text{ Hz} ; n = 300 \text{ rpm} ; \cos\varphi = 0,7$$

A) $P = ?$

B) $\tau_{ap} = ?$

A) $n = \frac{60 \cdot f}{p} \rightarrow p = \frac{60 \cdot f}{n} = \frac{60 \cdot 60 \text{ Hz}}{300 \text{ rpm}}$

$p = 12$ pares de polos

B) $S = \tau_{ap} \cdot \omega$

$$\tau_{ap} = \frac{S}{2\pi \cdot n} = \frac{1200000 \text{ VA}}{\frac{2\pi \cdot 300 \text{ rpm}}{60}}$$

$$\tau_{ap} = 38216,5 \text{ Nm}$$

2.-Calcular el rendimiento a plena carga de un generador sincrónico, a partir de la siguiente información: potencia nominal de 30 MVA con $\cos\varphi=0,8$ (en atraso), tensión de línea 11 kV, trifásico, arrollamientos del estator conectado en estrella con $R_i = 0,2 \Omega/\text{fase}$. Pérdidas del arrollamiento de campo del rotor, a plena carga 100 kW. Las pérdidas en el hierro, por fricción y ventilación, obtenidas de un ensayo de vacío son de 600 kW.

Resolución Ejercicio N°2

Datos:

$$S = 30 \text{ MVA} ; V_L = 11 \text{ kV} ; Y ; R_i = 0,2 \frac{\Omega}{\text{fase}} ; \cos\varphi = 0,8$$


$$P_{cu_{exc}} = 100 \text{ kW} ; P_{Fe} + P_{Roz+Vent} = 600 \text{ kW}$$



Ministerio de Cultura y Educación
de la Nación
Universidad Nacional de Cuyo
Facultad de Ingeniería

ELECTROTECNIA

GABINETE PETRÓLEOS 2025

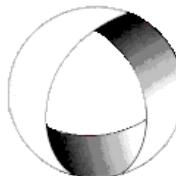

EN ACCION CONTINUA

TRABAJO PRÁCTICO N° 7 MÁQUINA SÍNCRONA

$$\eta = \frac{P_{ced}}{P_{abs}} \cdot 100 = ?$$

$$P_{ced} = S \cdot \cos \varphi = 30000 \text{ kVA} \cdot 0,8$$

$$P_{ced} = 24000 \text{ kW}$$

$$I_L = \frac{S}{\sqrt{3} \cdot U_L} = \frac{30000 \text{ kVA}}{\sqrt{3} \cdot 11 \text{ kV}} = 1574,6 \text{ A}$$

$$Pcu_i = 3 \cdot I_L^2 \cdot R_i = 3 \text{ fase} \cdot (1574,6 \text{ A})^2 \cdot 0,2 \frac{\Omega}{\text{fase}}$$

$$Pcu_i = 1487,6 \text{ kW}$$

$$P_{abs} = S \cdot \cos \varphi + Pcu_{exc} + Pcu_i + P_{Fe} + P_{RoZ+Vent}$$

$$P_{abs} = 30000 \text{ kVA} \cdot 0,8 + 100 \text{ kW} + 1487,6 \text{ kW} + 600 \text{ kW}$$

$$P_{abs} = 26187,6 \text{ kW}$$

$$\eta = \frac{P_{ced}}{P_{abs}} \cdot 100 = \frac{24000 \text{ kW}}{26187,6 \text{ kW}} \cdot 100$$

$$\eta = 91,6\%$$


3.-Un generador sincrónico de cuatro polos con conexión en Δ , de 480 V 60 Hz, tiene la característica de vacío que se ilustra en la figura 1. Este generador tiene una reactancia sincrónica de $0,1 \Omega$ y una resistencia del inducido de $0,015 \Omega$ por fase. A plena carga, la máquina suministra 1200 A con factor de potencia 0,8 en atraso. Bajo condiciones de plena carga las pérdidas por fricción y por roce con el aire son de 40 kW y las pérdidas en el núcleo son de 30 kW. Despreciar las pérdidas del circuito de campo y responder: a) ¿Cuál es la velocidad de rotación de este generador? ; b) ¿Cuánta corriente de campo debe suministrarse al generador, para lograr una tensión en bornes, en vacío, de 480 V?; c) Si el generador se conecta a una carga y ésta demanda 1200 A con f.d.p. 0,8 en atraso, ¿cuánta corriente de campo se requerirá para mantener la tensión en los terminales en 480 V? ; d) ¿cuánta potencia está suministrando ahora el generador?, ¿cuánta potencia le entrega el motor primario al generador?, ¿cuál es la eficiencia global de la máquina? ; e) si la carga del generador se desconectara súbitamente de la línea, ¿qué pasaría con la tensión en los terminales?; f) por último, suponga que el generador se conecta a una carga que demanda 1200 A con un factor de potencia de 0,8 en adelanto; ¿cuánta corriente de campo se requerirá para mantener V_T a 480 V ?.-



Ministerio de Cultura y Educación
de la Nación
Universidad Nacional de Cuyo
Facultad de Ingeniería


ELECTROTECNIA

GABINETE PETRÓLEOS 2025

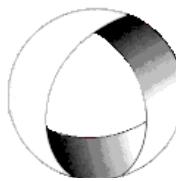

TRABAJO PRÁCTICO N° 7 MÁQUINA SÍNCRONA

EN ACCION CONTINUA

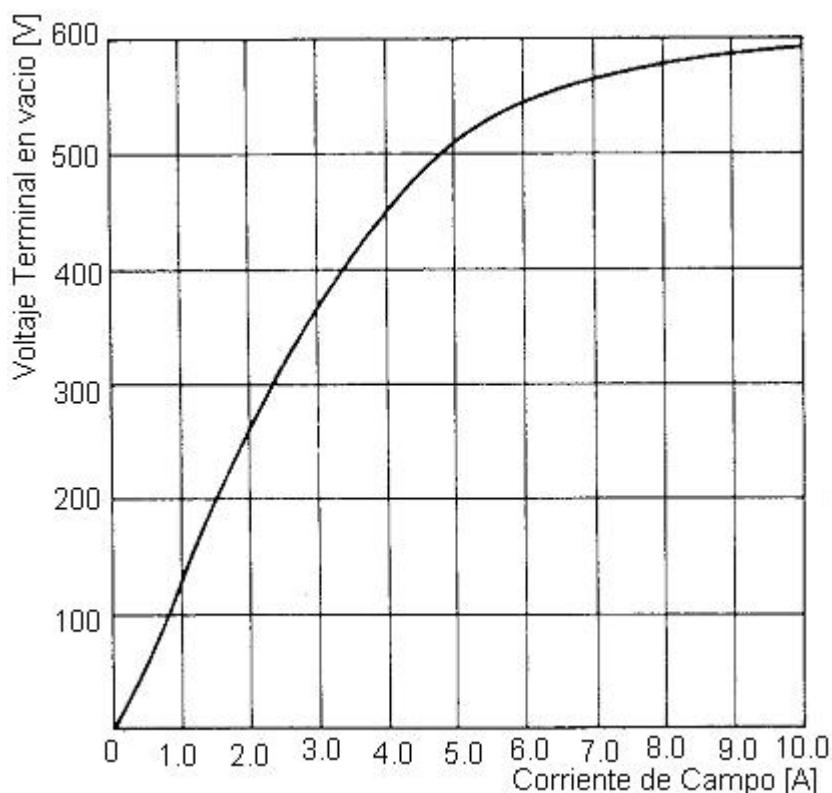

4.-Una central hidroeléctrica de bombeo tiene instalada una máquina síncrona de rotor liso, trifásica, conectada en estrella, de 6 kV, 50 Hz, con una reactancia síncrona de $10 \Omega/\text{fase}$ y una resistencia de inducido despreciable. Dentro del rango de funcionamiento previsto, la característica de vacío está definida por: $E=150 \cdot I_{ex}$ donde E es la fem. de vacío en voltios/fase y I_{ex} es la corriente de excitación en amperios. Dicha máquina se conecta a una red de potencia infinita de 6 kV a través de un conductor cuya reactancia inductiva es de 2Ω siendo su resistencia despreciable.

Se pide:

A) Si la central tiene una consigna de generación a la red de 5 MW y 2 MVAR, calcular la intensidad que circula por la máquina, la E y la corriente de excitación I_{ex} .

B) La central aprovecha el excedente nocturno de producción de energía eléctrica, pasando a funcionar como central de bombeo, absorbiendo de la red una potencia activa de 5 MW. En estas condiciones, la intensidad que circula por la máquina es 500 A y se encuentra sobreexcitada. Calcular la potencia reactiva intercambiada con la red y la intensidad de excitación I_{ex} .

Resolución Ejercicio N° 4


Datos:



Ministerio de Cultura y Educación
de la Nación
Universidad Nacional de Cuyo
Facultad de Ingeniería

ELECTROTECNIA

GABINETE PETRÓLEOS 2025

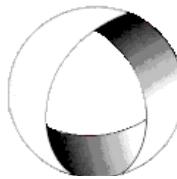

EN ACCION CONTINUA

TRABAJO PRÁCTICO N° 7 MÁQUINA SÍNCRONA


$$f = 50 \text{ Hz} ; U = 6 \text{ kV} ; Y ; R_i \approx 0 ; X_s = j10\Omega$$

Característica de Vacío $E = 150 \cdot I_{ex} (\text{V/fase})$

$$U_2 = 6 \text{ kV} ; X_L = j2\Omega$$

- 1) $P = 5 \text{ MW} ; Q = 2 \text{ MVAR}$
- 2) $P = 5 \text{ MW} ; I = 500 \text{ A}$

Solución:

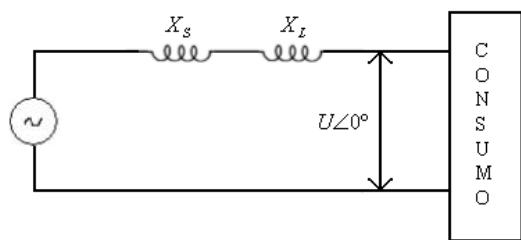

Potencia activa: $P_g = 3 \cdot U \cdot I_g \cdot \cos \varphi_g$

Potencia reactiva: $Q_g = 3 \cdot U \cdot I_g \cdot \sin \varphi_g$

Siendo $P_g = 5 \text{ MW}$ y $Q_g = 2 \text{ MVAR}$

$$\operatorname{tg} \varphi_g = \frac{Q}{P} = \frac{2 \text{ MVAR}}{5 \text{ MW}} = 0,4 \rightarrow \varphi_g = \arctg(0,4) = 21,8^\circ$$

$$I_g = \frac{P_g}{3 \cdot U \cdot \cos \varphi_g} = \frac{5 \cdot 10^6}{3 \cdot \frac{6 \cdot 10^3}{\sqrt{3}} \cdot \cos(21,8^\circ)}$$

$I_g = 518,18 \text{ A}$ Intensidad que circula por el alternador

Según el diagrama fasorial



$$\overline{E_{vg}} = \overline{U} + \overline{I_g} \cdot (\overline{X_s} + \overline{X_L})$$

Sustituyendo valores:

$$\overline{E_{vg}} = \left(\frac{6000 \text{ V}}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ \right) + (518,18 \text{ A} \angle -21,8^\circ) \cdot [(10 + 2) \Omega \angle 90^\circ]$$

$$\overline{E_{vg}} = 8164,8 \text{ V} \angle 45^\circ$$
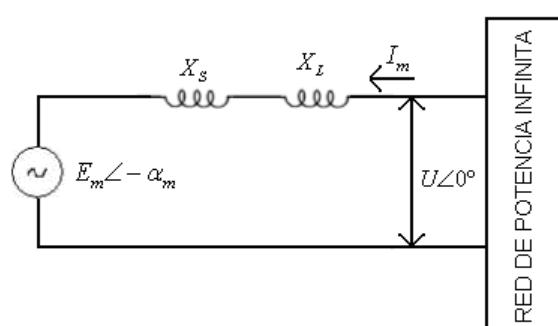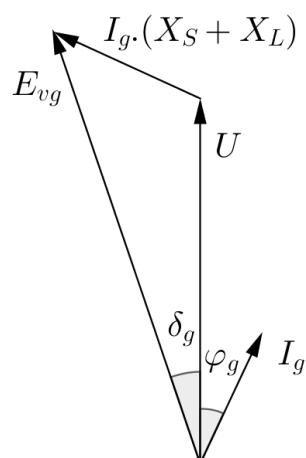
$$I_{evg} = \frac{\overline{E_{vg}}}{150} = \frac{8164,8}{150} = 54,4 \text{ A}$$






Ministerio de Cultura y Educación
de la Nación
Universidad Nacional de Cuyo
Facultad de Ingeniería

ELECTROTECNIA

GABINETE PETRÓLEOS 2025

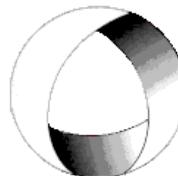

TRABAJO PRÁCTICO N° 7 MÁQUINA SÍNCRONA

EN ACCION CONTINUA

2) Como Motor:

Potencia Activa:

$$P_m = 3 \cdot U \cdot I_m \cdot \cos \varphi_m$$

$$\cos \varphi_m = \frac{P_m}{3 \cdot U \cdot I_m} = \frac{5 \cdot 10^6}{3 \cdot \frac{6 \cdot 10^6}{\sqrt{3}}} = 0,96$$

$$\varphi_m = 15,79^\circ$$

El motor está sobreexcitado, por lo tanto, está cediendo potencia reactiva a la red de potencia infinita

$$Q_m = 3 \cdot U \cdot I_m \cdot \sin \varphi_m = 3 \cdot \frac{6 \cdot 10^3}{\sqrt{3}} \cdot 500 \cdot \sin(15,79^\circ)$$

$$Q_m = 1,41 \text{ MVAR}$$


Según el diagrama fasorial:

$$\overline{E_{vm}} = \overline{U} - \overline{I_m} \cdot (\overline{X_s} + \overline{X_L})$$

$$\overline{E_{vm}} = \left(\frac{6000V}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ \right) - (500A \angle 15,79^\circ) \cdot [(10 + 2)\Omega \angle 90^\circ]$$

$$\overline{E_{vm}} = 7701,4 \angle -48,56^\circ$$
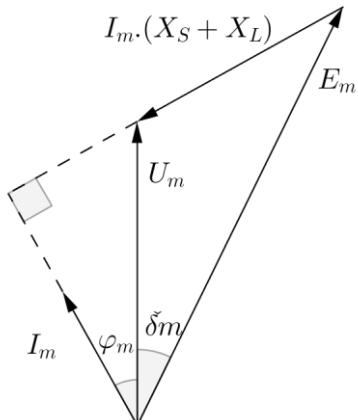
$$I_{evm} = \frac{E_{vm}}{150} = \frac{7701,4}{150} = 51,34A$$




5.-Un motor sincrónico de 208 V, 45 kVA, factor de potencia 0,8 en adelanto, 60 Hz, conexión en Δ, tiene una reactancia síncrona de 2,5 Ω. La resistencia del inducido es despreciable. Sus pérdidas por rozamiento propio y con el aire son de 1,5 kW y sus pérdidas en el núcleo son de 1 kW. Inicialmente, el eje está suministrando una carga de 15 HP y el factor de potencia del motor es 0,8 en adelanto. a) Dibuje el diagrama fasorial de este motor y encuentre los valores de la corriente de línea, corriente de fase y fem inducida. b) Suponga que la carga al eje se incrementa a 30 HP. Dibuje el comportamiento del diagrama fasorial en respuesta a este cambio; c) Encuentre los valores de la corriente de fase y de línea después del cambio de carga. ¿Cuál es el nuevo factor de potencia?



Ministerio de Cultura y Educación
de la Nación
Universidad Nacional de Cuyo
Facultad de Ingeniería

ELECTROTECNIA

GABINETE PETRÓLEOS 2025

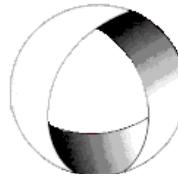

TRABAJO PRÁCTICO N° 7 MÁQUINA SÍNCRONA

EN ACCION CONTINUA

6.- Una instalación industrial se alimenta desde una subestación transformadora cuya capacidad máxima es de 400 kVA. La planta consume 400 kVA con un factor de potencia de 0,65 en atraso. Se conecta un motor síncrono sobreexcitado que mejora el factor de potencia de la instalación de 0,65 a 0,85. Calcular la potencia útil que entregará el motor, y el factor de potencia de este.

Resolución Ejercicio N° 6

$$S_i = 400 \text{ kVA} ; \cos \varphi_i = 0,65 \text{ (atraso)}$$

$$\cos \varphi_f = 0,85 \text{ (atraso);}$$

$$P_i = S_i \cdot \cos \varphi = 400 \text{ kVA} \cdot 0,65 \quad P_f = S_i \cdot \cos \varphi_f = 400 \text{ kVA} \cdot 0,85$$

$$P_i = 260 \text{ kW} \quad P_f = 340 \text{ kW}$$

$$\text{Potencia disponible} = P_m = P_f - P_i = 340 \text{ kW} - 260 \text{ kW}$$

$$P_m = 80 \text{ kW}$$

$$Q_i = \sqrt{S_i^2 - P_i^2} = \sqrt{400^2 - 260^2} = 304 \text{ kVAR}$$

$$Q_f = \sqrt{400^2 - 260^2} = 211 \text{ kVAR}$$


$$Q_m = Q_i - Q_f = 304 \text{ kVAR} - 211 \text{ kVAR} = 93,3 \text{ kVAR}$$

$$\cos \varphi_m = \frac{P_m}{S_m} = \frac{80 \text{ kW}}{122,9 \text{ kVA}} = 0,65$$

$$S_m = \sqrt{P_m^2 + Q_m^2} = \sqrt{(80 \text{ kW})^2 + (93,3 \text{ kVAR})^2}$$

$$S_m = 122,9 \text{ kVA}$$

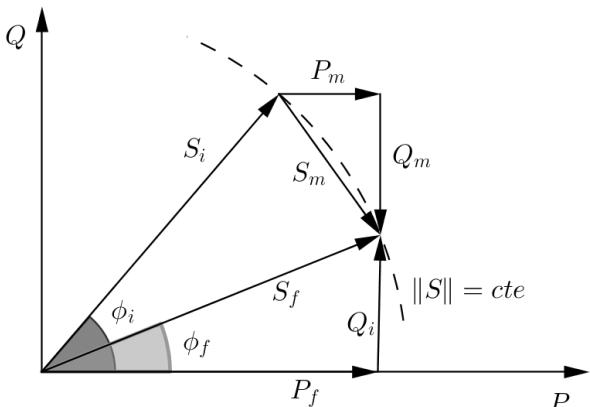El motor podrá consumir una potencia de 80kW, y trabajar sobreexcitado a un factor de potencia de 0,65; entregando una potencia aparente de 93,3kVA



Ejercicio a resolver por el alumno:

7.- Un alternador trifásico conectado en estrella de 1000 kVA, 4600 V, tiene una impedancia síncrona de $2+j20 \Omega/\text{fase}$. Determinar la regulación a plena carga con factores de potencia: a) unidad; b) 0,75 inductivo. Realizar el circuito equivalente por fase y diagrama fasorial para cada caso.

--oOo--