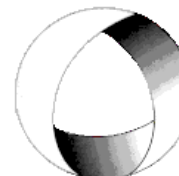




Ministerio de Cultura y Educación
de la Nación
Universidad Nacional de Cuyo
Facultad de Ingeniería

ELECTROTECNIA Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS

GABINETE MECATRÓNICA 2026



EN ACCION CONTINUA

TRABAJO PRÁCTICO N° 4 LINEAS ELÉCTRICAS DE BAJA TENSION

ASIGNATURA:			CURSO:		SEMESTRE:	
ELECTROTECNIA Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS			2°		4°	
ALUMNO	FOTO	NOMBRE Y APELLIDO:				
		Legajo N°:	ESPECIALIDAD:	AÑO:		
			ING. MECATRÓNICA	2026		
DOCENTES	Prof. Tit.	Ing. Alejandro. FARA				
	J.T.P.	Ing. José CORBACHO				
	J.T.P.	Ing. Orlando ROMERO				
	J.T.P.	Ing. David MOLINA				
TRABAJO PRÁCTICO DE GABINETE N°		4	DENOMINACIÓN DEL PRÁCTICO:			
			Líneas Eléctricas de Baja Tensión			
			OBJETIVOS:			
			Ver carátula			
FECHA DE ENTREGA		REVISIÓN N°	FECHA		FIRMA	
		1ª:	_/_/_			
		2ª:	_/_/_			
		APROBACIÓN	_/_/_			
EJERCICIOS						
N°	OBSERVACIONES	V°B°	N°	OBSERVACIONES	V°B°	
1.-			9.-		X	
2.-			10.-			
3.-		X	11.-			
4.-			12.-		X	
5.-			13.-			
6.-			14.-			
7.-		X	15.-			
8.-		X				
CATALOGOS Y NORMAS			REVISIÓN N°		FECHA	
.....			REV. 1		01/08/25	
.....			REV. 2		01/08/26	
.....			REV. 3			
.....						




Ministerio de Cultura y Educación
de la Nación
Universidad Nacional de Cuyo
Facultad de Ingeniería

ELECTROTECNIA Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS

GABINETE MECATRÓNICA 2026

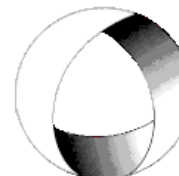TRABAJO PRÁCTICO N° 4 LINEAS ELÉCTRICAS DE BAJA TENSION




EN ACCION CONTINUA

OBJETIVO: Utilizando las expresiones adecuadas para cada caso, aprender a calcular líneas eléctricas de baja tensión.


LÍNEAS ABIERTA DE SECCIÓN UNIFORME

A) Líneas con carga irregularmente distribuida

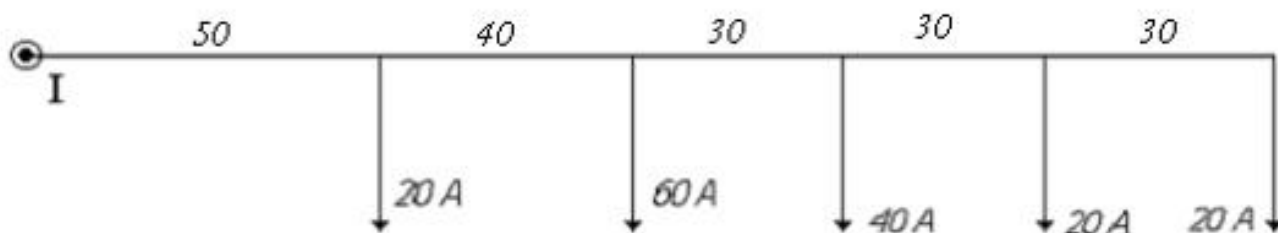1.- Calcular la sección de la línea aérea bipolar de corriente continua representada en la figura. La caída de tensión no debe exceder de $\Delta U = 4$ V. Las intensidades están indicadas en Amperes. Calcular la sección que hay que dar a la línea si se construye: a) de Cobre; b) de Aluminio. $\rho_{Cu} = 1/56 \frac{\Omega \cdot mm^2}{m}$; $\rho_{Al} = 1/36 \frac{\Omega \cdot mm^2}{m}$. Suponer temperatura media anual de 40 °C.



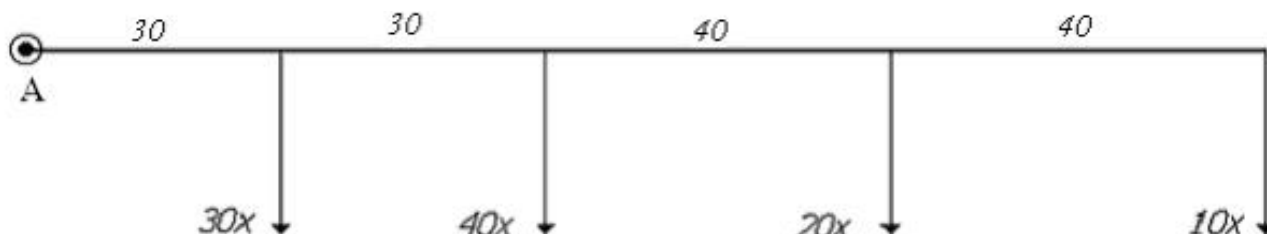2.- En la línea subterránea bipolar representada en la Figura, $U = 220$ V de cc.. Como caída de tensión puede admitirse un 2,5 %. Los receptores son lámparas de unos 55 W de consumo por término medio. ¿Qué secciones habrá que dar a la línea en el caso de ser de cobre y de aluminio, respectivamente? Suponer temperatura del terreno de 35 °C. En la zanja se colocarán dos conductores bipolares más además del calculado, siendo el tipo de terreno arena seca.






Ministerio de Cultura y Educación
de la Nación
Universidad Nacional de Cuyo
Facultad de Ingeniería

ELECTROTECNIA Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS


GABINETE MECATRÓNICA 2026

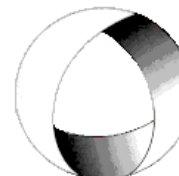

EN ACCION CONTINUA

TRABAJO PRÁCTICO N° 4 LINEAS ELÉCTRICAS DE BAJA TENSION

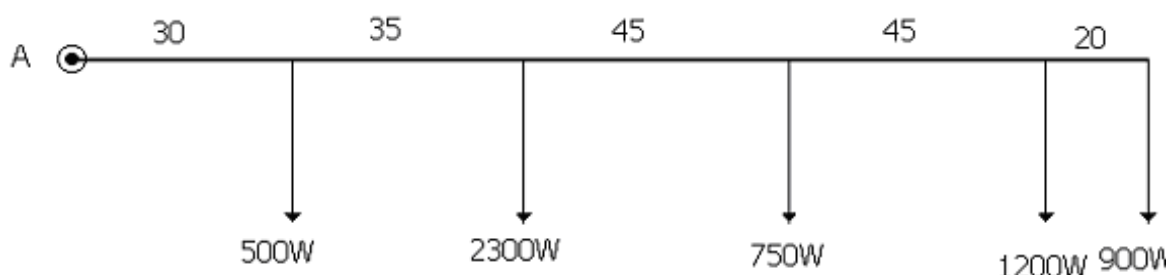3.- Las cargas de la línea aérea unipolar representada en la Figura están dadas en Watt. La tensión en bornes de los aparatos conectados es $U = 110 \text{ V}$. La caída relativa de tensión no debe exceder del 4 %. El material de la línea es cobre y la temperatura media anual de 30°C . ¿Con qué sección debe construirse la línea?



Resolución Ejercicio N° 3

$$U = 110 \text{ V}; \Delta U\% = 4\%$$

$$\Delta U = \frac{\Delta U\%}{100} \cdot U = \frac{4}{100} \cdot 110 \text{ V} = 4,4 \text{ V}$$

$$\sum P \cdot l = 500 \text{ W} \cdot 30 \text{ m} + 2300 \text{ W} \cdot 65 \text{ m} + 750 \text{ W} \cdot 110 \text{ m} + 1200 \text{ W} \cdot 155 \text{ m} + 900 \text{ W} \cdot 900 \text{ m}$$

$$\sum P \cdot l = 590500 \text{ Wm}$$

$$S_{Cu} = \frac{2 \cdot \rho}{\Delta U \cdot U} \cdot \sum P \cdot l = \frac{2}{4,4 \text{ V} \cdot 110 \text{ V}} \cdot \frac{1}{56} \cdot \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}} \cdot 590500 \text{ W} \cdot \text{m}$$

$$S_{Cu} = 43,6 \text{ mm}^2 \rightarrow \boxed{\text{adoptamos } S_{Cu} = 50 \text{ mm}^2}$$

$$I_{admc} = 142 \text{ A} \cdot 1,17 = 166 \text{ A}; \text{factor de corrección por } T = 1,17$$

$$\text{Verificación Térmica } I_{M\acute{a}x} = \frac{\sum P}{U} = \frac{5650 \text{ W}}{110 \text{ V}} = 51,4 \text{ A}$$

$$\boxed{I_{admc} > I_{M\acute{a}x} \rightarrow \text{verifica}}$$


4.- Se trata de conectar a una red bipolar con una tensión de servicio de $U = 220 \text{ V}$, un motor de continua de una potencia de $P_m = 15 \text{ CV}$ con un rendimiento $\eta = 0,86$. La distancia entre la red y el motor es de 37 metros, con soportes cada 9 metros. La pérdida relativa de potencia en la línea aérea de cobre no debe exceder de $p_p = 5 \%$. ¿Qué sección hay que emplear si la temperatura media anual es de 50°C ?



Ministerio de Cultura y Educación
de la Nación
Universidad Nacional de Cuyo
Facultad de Ingeniería

ELECTROTECNIA Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS

GABINETE MECATRÓNICA 2026

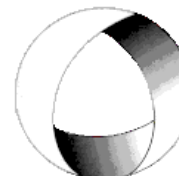


EN ACCION CONTINUA

TRABAJO PRÁCTICO N° 4 LINEAS ELÉCTRICAS DE BAJA TENSION


B) Líneas con carga uniformemente repartida

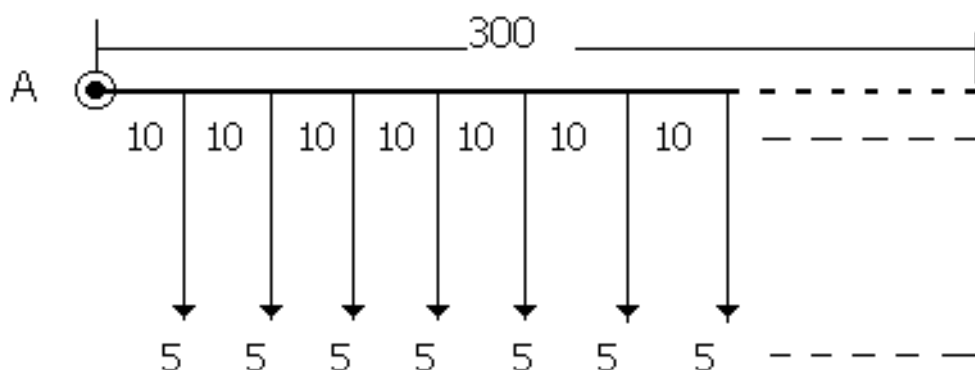5.- Hay que calcular la sección de la línea aérea bipolar entre soportes distanciados 10 m de la figura. La tensión de servicio es de 220 V, la caída relativa de tensión no debe pasar de un 2%. Las cargas se dan en Amperes, suponer temperatura media anual 30 °C.



C) Líneas con cargas, unas irregularmente y otras uniformemente distribuidas

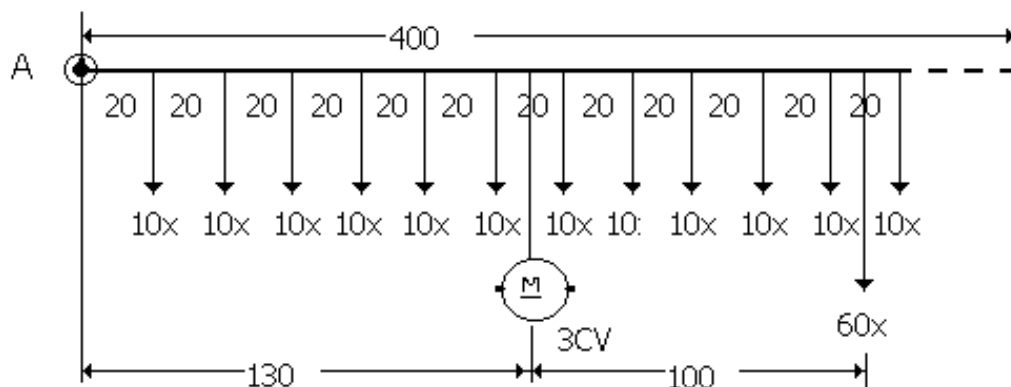6.- Se trata de calcularla sección de la línea aérea bipolar de cobre apoyada sobre aisladores en postes separados 20 m entre sí, representada en la figura. La tensión de servicio es $U = 220$ V, la caída relativa de tensión no debe exceder del 3 % y el consumo de cada lámpara fija es de 30 W. Suponer condiciones normales de temperatura.






Ministerio de Cultura y Educación
de la Nación
Universidad Nacional de Cuyo
Facultad de Ingeniería

ELECTROTECNIA Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS

GABINETE MECATRÓNICA 2026

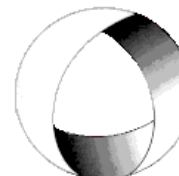
TRABAJO PRÁCTICO N° 4 LINEAS ELÉCTRICAS DE BAJA TENSION



EN ACCION CONTINUA

D) Líneas Monofásicas de Corriente Alterna

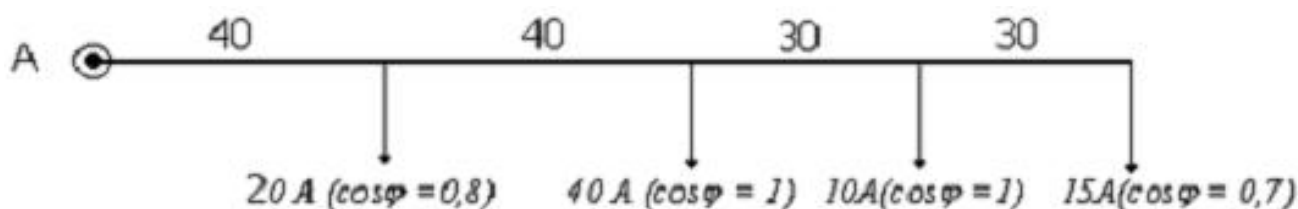7.- Calcular la sección de cobre bipolar de la línea aérea de corriente alterna monofásica de la figura. La caída de tensión no debe exceder los 5 V. Considerar temperatura de 45 °C.



Resolución Ejercicio N°7

$$\Delta U = 5V; \quad T = 45^{\circ}C$$

$$\sum i \cdot l \cdot \cos \varphi = 20A \cdot 40m \cdot 0,8 + 40A \cdot 80m \cdot 1 + 10A \cdot 110m \cdot 1 + 15A \cdot 140m \cdot 0,7$$

$$\sum i \cdot l \cdot \cos \varphi = 6410A \cdot m$$

$$S = \frac{2 \cdot \rho}{\Delta U} \cdot \sum i \cdot l \cdot \cos \varphi = \frac{2}{5V} \cdot \frac{1}{56} \frac{\Omega \cdot mm^2}{m} \cdot 6410Am = 45,8mm^2$$

$$S = 45,8mm^2 \rightarrow \boxed{\text{adoptamos } S = 50mm^2}$$

$$\text{Para } S = 50mm^2 \text{ bipolar} \rightarrow I_{adm} = 142A$$

$$\text{Corrección por temperatura } f_t = 0,89 \quad (T = 45^{\circ}C)$$

$$I_{adm c} = 142A \cdot 0,89 = 126,4 A$$

$$I_{m\acute{a}x} = 20A + 40A + 10A + 15A$$

$$I_{m\acute{a}x} = 85A$$

$$\boxed{I_{adm c} > I_{m\acute{a}x} \rightarrow \text{verifica}}$$


8.- Determinar la sección de los conductores de una línea monofásica de cobre de 220 V, necesaria para alimentar artefactos de alumbrado incandescentes distribuidos por igual



Ministerio de Cultura y Educación
de la Nación
Universidad Nacional de Cuyo
Facultad de Ingeniería

ELECTROTECNIA Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS


GABINETE MECATRÓNICA 2026

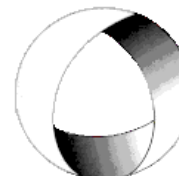

EN ACCION CONTINUA

TRABAJO PRÁCTICO N° 4 LINEAS ELÉCTRICAS DE BAJA TENSION

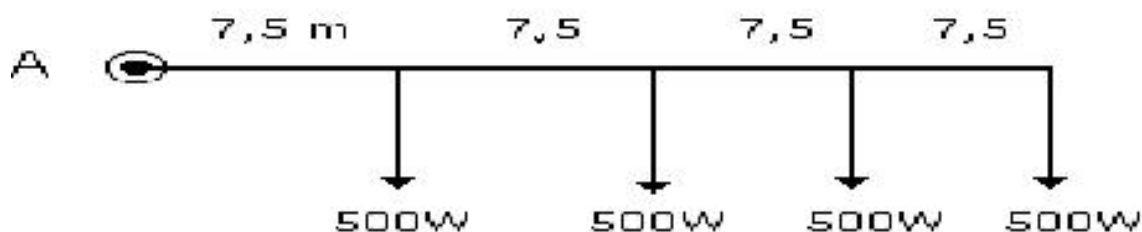según el esquema. Conductores unipolares por montar en cañerías con una temperatura media anual de 35 °C.



Resolución ejercicio N° 8

$V = 220V$; $t = 35\text{ }^{\circ}\text{C}$; $\Delta U\% = 3\%$ Cañerías embutidas

$$S = \frac{2 \cdot \rho \cdot \sum I \cdot L \cdot \cos \varphi}{\Delta U} =$$

$$S = \frac{2 \cdot \rho \cdot \sum U \cdot I \cdot \cos \varphi \cdot L}{\Delta U \cdot U} =$$

$$S = \frac{2 \cdot \rho \cdot \sum P \cdot L}{\Delta U \cdot U} =$$

$$S = 0,92\text{ mm}^2$$


Adoptamos $S = 1,5\text{ mm}^2$ ∴ de tabla 5 (por ser cañería embutida) $I_{ADM} = 11\text{ A}$; $I_{ADMcorr} = 11\text{ A}$. 1,13 = Factor de corrección por temperatura, de tabla 6 vale 1,13

$$I_{ADMcorr} = 12,4\text{ A}$$

$$I_{MÁX} = P/U = 2000W/220V = 9,09\text{ A}$$

$I_{ADMcorr} > I_{MÁX}$ ∴ Verifica

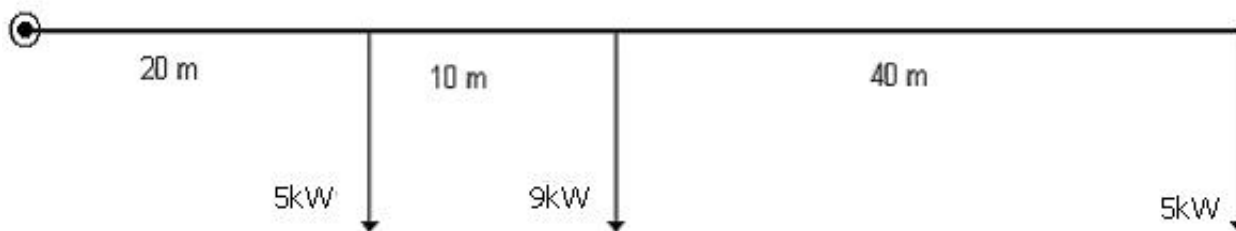9. Calcular la caída de tensión en la línea monofásica de 230 v, 50 Hz, de la figura con conductor de aluminio 2x25 mm^2 al aire libre con 40 °C de temperatura.






Ministerio de Cultura y Educación
de la Nación
Universidad Nacional de Cuyo
Facultad de Ingeniería

ELECTROTECNIA Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS

GABINETE MECATRÓNICA 2026

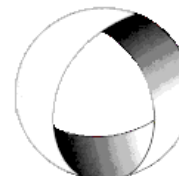TRABAJO PRÁCTICO N° 4 LINEAS ELÉCTRICAS DE BAJA TENSION



EN ACCION CONTINUA

Resolución Ejercicio N° 9

Datos:

$$U = 230V; f = 50Hz; S_{Al} = 25mm^2; T = 40^{\circ}C$$

$$\sum P.l = 5000W.20m + 9000W.30m + 5000W.70m$$

$$\sum P.l = 720000W.m$$

$$S_{Cu} = \frac{2.\rho}{\Delta U.U} \cdot \sum P.l \rightarrow \Delta U = \frac{2.\rho}{S_{Cu}.U} \cdot \sum P.l$$


$$\Delta U = \frac{2}{25mm^2.230V} \cdot \frac{1}{36} \frac{\Omega mm^2}{m} \cdot 720000 Wm$$

$$\Delta U = 6,95V; \Delta U\% = 3,2\%$$

10. Determinar la sección del conductor necesario para alimentar una electrobomba monofásica de 10 HP, $\eta = 0,82$ y $\cos \varphi = 0,8$; que se encuentra instalada en un ambiente cuya temperatura máxima es de $50^{\circ}C$. Se utilizará conductor aislado bipolar, protegido con material PVC, montaje en aire libre. Distancia de conexión 16 m. Distancia entre soportes 8 m. Conductor de cobre. Caída de tensión según normas municipales.

E) Líneas Trifásicas

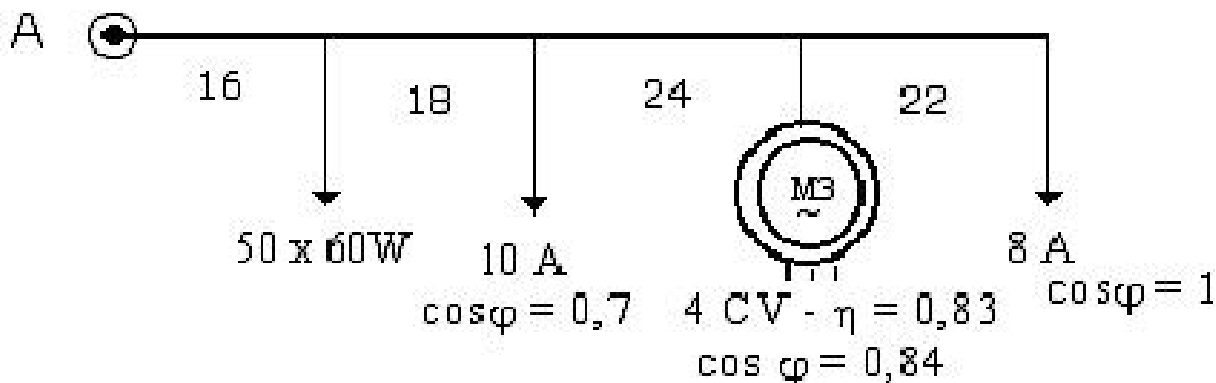11.- Se trata de calcular la sección de la línea aérea trifásica de cobre tripolar, representada en la figura. La tensión de línea es 110 V y la caída de tensión puede llegar hasta 3 V siendo de $35^{\circ}C$ la temperatura media anual.






Ministerio de Cultura y Educación
de la Nación
Universidad Nacional de Cuyo
Facultad de Ingeniería

ELECTROTECNIA Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS

GABINETE MECATRÓNICA 2026

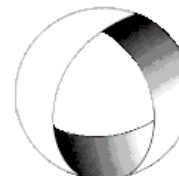

EN ACCION CONTINUA

TRABAJO PRÁCTICO N° 4 LINEAS ELÉCTRICAS DE BAJA TENSION

12.- Calcular la línea subterránea de 30 m de longitud de cobre, C.A. trifásica 380 V necesaria para alimentar un motor eléctrico de 15 CV, $\eta = 0,86$ y $\cos\varphi = 0,86$. La caída de tensión no debe exceder 8 V.-

Resolución Ejercicio N° 12

Datos

$$U = 380V ; P = 15CV ; \cos\varphi = 0,86 ; l = 30m ; \Delta U = 8V$$

$$P_{abs} = \frac{P}{\eta} = \frac{15CV \cdot \frac{736W}{CV}}{0,86} = 12837W$$

$$I_L = \frac{P_{abs}}{\sqrt{3} \cdot U_L \cdot \cos\varphi} = \frac{12837W}{\sqrt{3} \cdot 380V \cdot 0,86} = 22,7A$$

$$I_L = 22,7A$$

$$S = \frac{\sqrt{3} \cdot \rho}{\Delta U} \cdot I_L \cdot l \cdot \cos\varphi = \frac{\sqrt{3} \cdot 1}{8V \cdot 56} \cdot 22,7A \cdot 30m \cdot 0,86 = 2,26mm^2$$


$$S = 2,26mm^2 \rightarrow adoptamos S = 2,5mm^2$$

$$I_{adm} = 33A \rightarrow verifica$$

13.- Calcular la longitud máxima que puede tener una línea trifásica, con conductores de cobre de 10 mm^2 de sección, que alimenta a un receptor de 7 kW, 400 V y factor de potencia 0,9 inductivo. La caída de tensión no debe exceder el 1%, y el conductor debe ir enterrado.

LÍNEAS CERRADAS DE SECCIÓN UNIFORME (alimentación bilateral)

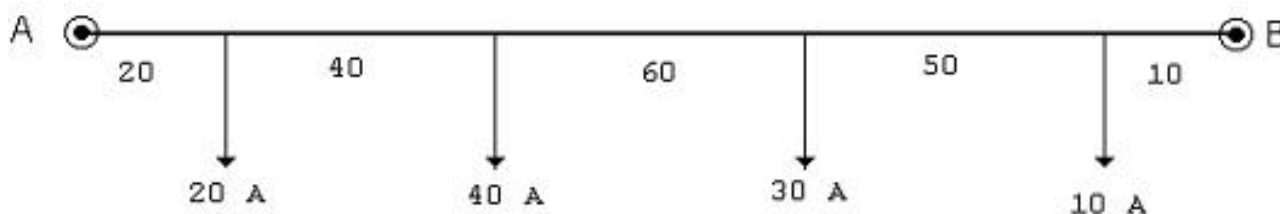14.- Calcular la línea aérea cuyo vano es de 20 m, de c.a. monofásica representada en la figura. Las cargas son de factor de potencia unidad. Conductor de cobre bipolar. Máxima caída de tensión 2 % de la tensión en bornes que es 220 V. Temperatura media anual de $45^\circ C$.






Ministerio de Cultura y Educación
de la Nación
Universidad Nacional de Cuyo
Facultad de Ingeniería

ELECTROTECNIA Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS


GABINETE MECATRÓNICA 2026

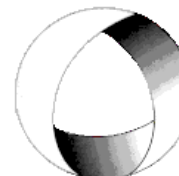

EN ACCION CONTINUA

TRABAJO PRÁCTICO N° 4 LINEAS ELÉCTRICAS DE BAJA TENSION

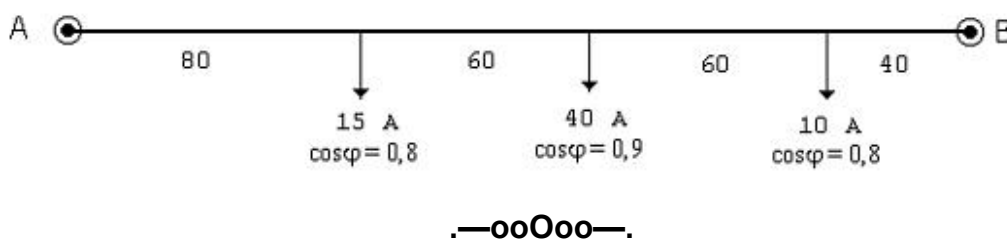15.- Calcular la línea de c.a. trifásica 380 representada en el esquema. La máxima diferencia de tensiones admisibles es de 1,5 % de U_L . Línea aérea por construir con conductor de aluminio. Sistema tetrafilar. Temperatura media anual 40 °C.



Resultados:(1) (a) 185 mm², (b) 240 mm²; (2): (a) 10 mm², (b) 16 mm²; (3): 50 mm²;
(4): 25 mm²; (5): 185 mm²; (6): 50 mm²; (7): 50 mm²; (8): 1,5 mm²; (9): 6,95 V, 3,2%
(10):16 mm² ; (11): 25 mm²; (12): 50 mm² ; (13): 128 m ; (14): 25 mm² ; (15): 25 mm² .