

FACULTAD DE INGENIERÍA – INSTALACIONES II

PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT



Guía Paso a Paso para la Ejecución de un Anteproyecto de Instalación Eléctrica de Baja Tensión

Primer	Plano
Paso:	
Objetivo:	Realizar un plano de planta en escala 1:50 con rótulo
	municipal.

El primer paso consiste en realizar un plano de planta, 540mm de ancho por 320mm de alto. Si fuera necesario se podrán agregar dos módulos de 180mm en el ancho y dos módulos de 300mm en el alto. En el margen izquierdo del plano se deberá dejar una pestaña de 40mm para foliar y archivar.

La escala normalizada es de 1:50. Mientras que para grandes viviendas, salones, galpones, industrias, puede adoptarse la escala 1:100.

En la parte inferior derecha se ubicará el rótulo del plano conforme a lo exigido por la reglamentación vigente.

Se ubicará en el plano de planta, aberturas de puertas, ventanas y mobiliario, como placares, camas, mesas de luz, sillones, televisores, mesada, sanitarios en los baños y todo lo que clarifique la funcionalidad del hogar.

Es recomendable contar con los planos de corte de la propiedad, por tanto servirán como elemento aclaratorio, para decidir sobre recorridos de las canalizaciones o cañerías embutidas, como así también para la ubicación, de ser necesario, de cajas de registro, bocas de pared o apliques, etc.

A modo de ejemplo se muestra el presente plano de planta en la Fig.1

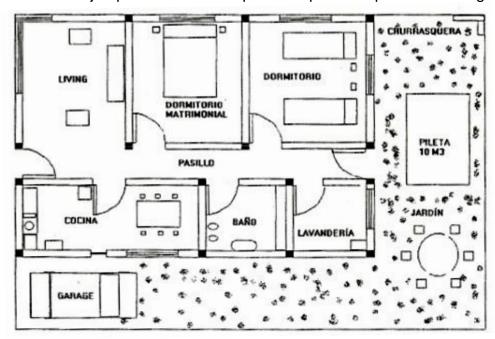


Fig. 1: Plano de planta con detalle de aberturas y mobiliario



FACULTAD DE INGENIERÍA – INSTALACIONES II PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT



Segundo Paso:	Simbología (cajas, cañerías, tableros, contadores, etc.)
	según norma I.R.A.M. 2010.
Objetivo:	Marcar contador, tableros, cajas y cañerías por circuito.

mbolos Gráficos Electrotécnicos para Instalaciones Eléctricas de Inmuebles y Similar

Adoptados por



Caja de derivación
Tablero de distribución, principal
Tablero de distribución, secundaria
Transformador
Botón de campanilla
Perrilla de campanilla
Botón de campanilla para piso






	Campanilla
4	Cuadro indicador Ej.: de 4 líneas
T	Boca, para teléfono de servicio externo
Ti	Boca, para teléfono de servicio interno
\overline{t}	Interruptor automático (disyuntor), de tiempo para escalera
•	Botón para interruptor automático (disyuntor) de tiempo, para escalera.
M	Caja para medidor
0	Boca para fuerza motriz o calefacción





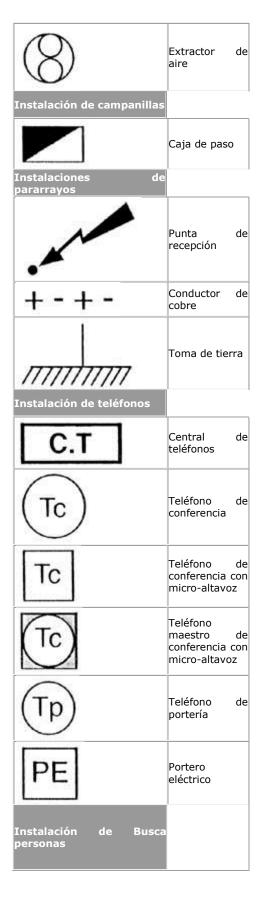



	Busca personas
/\	con luces y
/ \	zumbador, el número indica
/	la cantidad de
<u></u>	luces
Instalación de control de serenos	
	Avisador de
C.S.	control sereno
C.S.	Central de
	control
Instalaciones de señales luminosas	
	Lámpara piloto de 1 color
	Lámpara piloto
	de 2 colores
٨	Lámpara de
	grupo en
	pasillos
Maria de la constanta de la co	T
1	Toma con botones para 2
0 *** 0	colores
N	Toma con 1
\mathcal{O}_{l_2}	perilla de
	llamada
7 ~	
7.1	Toma con 2
6	perillas de llamada
•	liamada
	Rotonora
000	Botonera de llamadas
0.0.0	Tablero de
0000	anulación para llamadas
	liamadas
Líneas	1 (
A	Línea de alumbrado
	Línea de
	Fuerza Motriz o Calefacción
	Línea señales
SERVICE THE SECOND CONTRACTOR	Línea telefónica
	para servicio externo
<u> </u>	Línea telefónica
	para servicio interno
1	







	Línea subterránea
	Circuito de dos conductores
	Circuito de tres conductores
///	Circuito de cuatro conductores
(c) 18 3x6	Línea de conductores en cañería de acero
1	Línea que conduce energía, hacia arriba
F	Línea que conduce energía, desde arriba
1	Línea que conduce energía, hacia abajo
1	Línea que conduce energía desde abajo
\$ \$	Interruptor en aire, unipolar
\$ 34	Interruptor en aire, bipolar
\$ 111 \$ 777	Interruptor en aire, tripolar
\$ \$	Interruptor automático (disyuntor) en aire, unipolar
* **	Interruptor automático (disyuntor) en aire, bipolar



\$ 141	Interruptor, automático (disyuntor) en aire, tripolar
	Conmutador de palanca, unipolar
\$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Conmutador de palanca, bipolar
7 7 9	Conmutador de palanca, tripolar
Fusibles	Cortacircuito fusible a ficha o rosca, bipolar
7 7 7	rosca, bipolai
	Cortacircuito fusible a cartucho, tripolar
6	Llave interruptora, unipolar
5	Llave interruptora, bipolar
8	Llave interruptora, tripolar
8	Llave interruptora, doble
R	Llave interruptora triple







9	Llave conmutadora de cambio	
X	Llave conmutadora inversora	
\perp	Tomacorriente	
	Tomacorriente, con contacto a tierra	
4	Tomacorriente, para fuerza motriz o calefacción	
♦	Tomacorriente protegido, para piso	
0	Boca de techo para un efecto	
0	Boca de techo para dos efectos	
0	Boca de techo para tres efectos	
9	Boca de pared para un efecto	
9	Boca de pared para dos efectos	



FACULTAD DE INGENIERÍA – INSTALACIONES II

PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT



Ahora ubicaremos en el plano de planta el medidor, tablero principal y seccionales, las cajas para salida de iluminación, las cajas para toma corriente, las cañerías e indicamos el respectivo número para cada circuito de la forma C1, C2 y así, o en números romanos. También ubicamos la puesta a tierra con su cámara de inspección. Las bocas de luz provectadas se indicarán llenas.

Sepamos que se denomina boca al lugar físico de la instalación de donde se extrae energía eléctrica.

El tablero principal se ubicará a no más de 2m del medidor.

Lo primero que hemos ubicado entonces ha sido el medidor y tablero principal, en la pilastra de medición.

Al respecto debe cumplirse:

- 1- Las acometidas de medición serán individuales por casa y realizadas en mampostería o prefabricadas. En caso de ser mampostería serán de 0,4x0,4x2,3m.
- 2- En caso de ser prefabricadas serán aprobadas
- 3- La cañería de bajada será de caño galvanizado de 2", provisto de pipeta y rack con aisladores para sujeción del conductor tipo antifraude.
- 4- La caja de medidor estará a 1,2m del piso. La caja para el tablero principal debe ser cuadrada con una capacidad de cuatro módulos de interruptores termo magnéticos y a 1,70m de altura.
- 5- La caja del tablero principal, al dorso de la pilastra, debe contener un tornillo de bronce para la puesta a tierra. La unión entre medidor y caja se hará con un caño en u de ¾ "en monofásicas o 34mm. para trifásica, semipesados sin costura. No se puede utilizar cañería de PVC
- 6- La distancia entre pilastra y tablero interno secundario será menor de 2m
- 7- Para distancias superiores a 2m se utilizará un conductor subterráneo en zanja de 0,7m de profundidad y recubierto con arena (-10 cm., +10 cm.) y protegido con una hilera de ladrillos. Ver Fig. 2

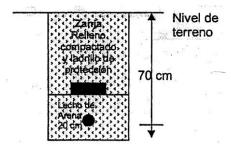


Fig. 2 - Detalle de colocación simple de un cable subterráneo

8- A 0,30m de la pilastra de medición, en dirección a su espalda, o en un lugar accesible y húmedo cercano a un tomacorriente o tablero seccional, se realizará una excavación de 0,5mx0,5mx1,5m. Se colocará un dispersor de tierra o jabalina normalizada de 1,5m y 5/8" de diámetro de Cu con alma de acero,



FACULTAD DE INGENIERÍA – INSTALACIONES II

PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT



hincada de a golpes no tan fuertes si el terreno lo permite¹, recubierto luego de tierra mejorada si los valores de resistividad del suelo no fueran adecuados. Ver Fig. 3

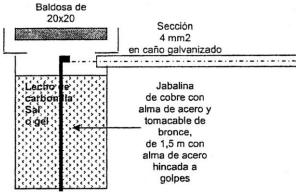


Fig. 3 : Detalle de puesta a tierra domiciliaria con cámara de inspección económica

Mostramos como iniciar y el alumno continuará exponiendo el servicio eléctrico a todos los sectores de la vivienda, en la Fig. 2

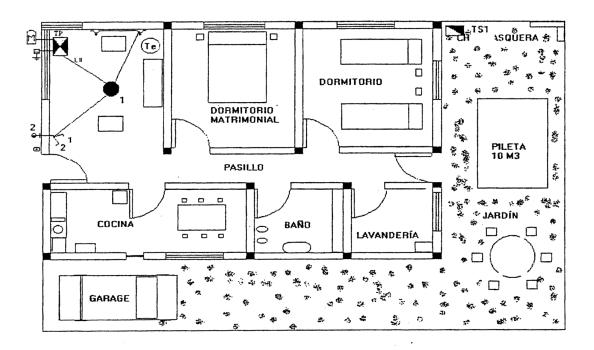


Fig.4: Marcación de medidor, tableros, cajas, cañerías, llaves tomas y demás elementos con simbología IRAM 2010

_

¹ La resistividad de tierra dependerá del tipo de terreno. En el caso de los terrenos muy húmedos y para asegurar el buen contacto se recomienda hincar la jabalina de a golpes suaves. Si en cambio el terreno tiene características de ser muy seco y rocoso, se recomienda adecuarlo previamente. Se realiza un pozo como el indicado incorporando gel químico o una mezcla de bentonita, carbonilla y tierra del lugar para mejorar sus condiciones eléctricas, disminuyendo la resistividad del suelo. Adecuado el terreno de esta forma, se puede hincar la jabalina con golpes suaves.



FACULTAD DE INGENIERÍA – INSTALACIONES II

PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT



Quedará clara la designación de líneas eléctricas:

- Línea de red secundaria a medidor se denomina acometida.
- Línea del medidor al tablero principal T.P. se denomina línea principal.
- Línea tablero principal T.P. a tablero seccional T.S. se denomina línea seccional.
- Línea tablero seccional T.S. a tablero subseccional T.S.1 se denomina *línea* subseccional uno y así sucesivamente.
- Línea tablero principal TP a bocas de luz y tomas se denominan circuitos o *líneas circuitales* C1, C2, C3 por ejemplo.

Los esquemas de tableros serán multifilares.

A cada punto de luz le asignamos un número o letra y a la llave de comando correspondiente le colocamos el mismo número señalando así la correspondencia

La instalación eléctrica queda entonces dividida en circuitos de no más de 15 bocas cada uno, según reglamentación. La reglamentación acepta hasta 2 circuitos en una misma cañería que no superen los 20A, pero se aconseja trabajar con circuitos independientes, no mezclarlos en una cañería.

El marcado de cajas y cañerías se hará primero para los circuitos de 220V o 380V en caso de una vivienda importante, grande de 200m² cubiertos por ejemplo, o que tenga uno o varios receptores trifásicos, por ejemplo un horno para cerámica, o una bomba centrifuga para el tratamiento de piletas. Luego se marcará el trazado de cañerías y cajas para circuitos de baja tensión, por ejemplo, cañerías y cajas para porteros eléctricos, para sistemas de alarma y además para bajadas de cables de teléfonos y bajadas de cable canal (estos últimos se mencionan en el presente trabajo pero *no están aprobados para la provincia de Mendoza*)

Tercer paso:	Cómputo de bocas, potencias por circuitos, potencias adicionales y potencia simultánea
Objetivo:	Realizar cómputo de bocas y potencias

Para encontrar la potencia de cada circuito trabajamos con 100W para luces y 150W para tomacorrientes, como regla general y para viviendas económicas, procurando que la potencia de cada circuito esté en el orden máximo de los 2000 W, de modo que su consumo no supere los 10 A.

Este valor de 100W para luces y 150W para tomacorrientes puede variar dependiendo del tipo de proyecto, por ejemplo, si hay un circuito especial para lavarropas automático, de 1500W, de 8A de consumo, habrá un interruptor termo magnético de 10A. único para esta aplicación. En estos momentos se recomienda proyectar circuito independiente desde el tablero para lavandería y cocina.

Estos consumos especiales se agregaran a la planilla como circuitos adicionales.



FACULTAD DE INGENIERÍA – INSTALACIONES II

PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT



Se debe cumplir que haya una cantidad menor o igual a 15 bocas por circuito y una potencia por circuito del orden de <u>1500 a 2000W</u>. Esto permitirá usar interruptores termo magnético bipolar de 10A de maniobra y protección, que es lo esperable para una vivienda, con circuitos de 10A.

A la planilla se agregaran potencias adicionales, por ejemplo, para motores monofásicos o trifásicos para tratamiento de aguas de piletas, calefacción, aire acondicionado o aparatos electrodomésticos de gran potencia (superiores a 1500W)

Si la vivienda tendrá un motor monofásico o trifásico de potencia $\leq 2.5kW$ el factor de utilización será de fu² = 0,7

Si la vivienda tendrá un motor monofásico o trifásico de potencia $2.5kW < P_u \le 10kW$ el factor de utilización será de fu=0.8

Pu se denomina potencia unitaria con simultaneidad 100%

Ahora calculamos la *Potencia simultánea Ps*, esto es la real, la práctica, la esperable, ya que no todo se utiliza al mismo tiempo

Hasta 3.000 W se debe trabajar con el 100% de Pu

$$P_S = P_U + P_{ad} \cdot f_S$$

De 3.000 a 120.000W se trabaja con el 35% de la diferencia sobre 3.000W y sumarle 3.000 W. La fórmula es:

$$P_S = 3000W + 0.35.(P_u - 3000W) + P_{ad}.f_S$$

De más de 120.000W se trabaja con el 25% de la diferencia sobre 3.000W y sumarle 3.000 W. La fórmula es:

$$P_{\rm S} = 3000W + 0.25.(P_{\rm H} - 3000W) + P_{\rm ad}.f_{\rm S}$$

Si la potencia simultánea es mayor de 3.500 W la acometida es TRIFÁSICA (380V) Si la potencia simultánea es menor de 3.500 W la acometida es MONOFÁSICA (220V)

En viviendas colectivas o en propiedad horizontal el consumo neto calculado anteriormente, Pu, se afectará de un factor de simultaneidad fs = 0,6

Las fórmulas para N viviendas, colectivas serían

Hasta 3.000 W se debe trabajar con el 100 % de Pu

² Nota del autor, fu representa al factor de utilización que representa el porcentaje de potencia que efectivamente se utiliza durante el uso del equipo. Por ejemplo, si la potencia de placa de un motor es de 1/2 H.P. su potencia efectiva será de 0,35 H.P.



FACULTAD DE INGENIERÍA – INSTALACIONES II





$$P_S = N.P_U.f_S + P_{ad}.f_U$$

De 3.000 a 120.000W se trabaja con el 35% de la diferencia sobre 3.000W y sumarle 3.000W. La fórmula es:

$$P_S = N.(3000.f_S + 0.35.(P_U - 3000W).f_S + P_{ad}.f_U$$

De más de 120.000 W se trabaja con el 25 % de la diferencia sobre 3000W y sumarle 3000W .La fórmula es:

$$P_S = N. (3000. f_S + 0.25. (P_U - 3000W). f_S + P_{ad}. f_U$$

Podemos ver en Diagrama de Chapín los expuestos para una vivienda única:

Intensidad de proyecto en t	ablero principal vivienda unica
V Pu > 1200	3.000 a
Ps =3.000 + 0,35*(Pu - 3.000) + Pad * fu	Ps = Pu + Pad * fu
V	3.500 F
Tablero principal trifásico lp = Ps/(1,73*380*0,85)	Tablero principal monofásico Ip = Ps/(220*0,85)

El cómputo de bocas que debe hacer el alumno se muestra a continuación:

			nputo de bocas			
Circuito	Bo	ocas de c	as de consumo		encias	
N°	Luces de techo	Luces de pared	Toma corrientes de 10 Amp	Luces W	Tomas W	Totales Parciales W
C1	3	1	5	400	750	1150<2000
C2	2	1	6	300	900	1200<2000
SUBTOTALES	7	2	11	700	1650	Pu = 2350
C3 Adicional A TS1	Descripción:					Pad = 1200

Fig. 5 : Cómputo de bocas y potencias

A continuación hacemos la siguiente verificación: <u>si la electrificación propuesta</u> corresponde a una vivienda de lujo, vivienda de clase media o vivienda económica



FACULTAD DE INGENIERÍA – INSTALACIONES II
PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT



Supongamos una propiedad con dos circuitos, superficie cubierta de esta propiedad es de 57m² y cómputo de bocas y potencia según muestra la tabla. Se trata de una vivienda económica, chica

- 100 		en W/	m2 para v	de alumbrado y ca ivienda económica	de 57 m2	Br M T VI T B
Circuito	Circuito Bocas		Bocas Potencias			
N°	Luces de techo	Luces de pared	Tomas	Luces W	Tomas W	Totales Parciales W
C1	6	1	3	700	450	1150<2000
C2	5	1	4	600	600	1200<2000
SUBTOTALES	11	2	7	1300	1050	Pu = 2350
Carga en W/m2			1300/57=22,80 W/m2	1050/57=18,42 W/m2	A GARD OF	

La electrificación propuesta corresponde a una vivienda de clase media según norma municipal en su Tabla 2.

VIVIENDA TIPO	CARGA PARA ALUMBRADO W/m2	CARGAS PARA TOMAS W/m2		
De lujo	30	25		
Media	<u>20</u>	18		
Económica	500 m 100 W. 15	15		

La pregunta que el alumno debe hacerse es: ¿es una vivienda de clase media? No, habrá que rehacer el proyecto. En este caso se ha electrificado una vivienda económica como si fuera de clase media, error

Cuarto Paso:	Cálculo de las intensidades de corrientes de proyecto y sección de
	conductores en cada caso
Objetivo:	Acotar conductores junto a cañerías

A continuación nostramos la forma de acotar conductores y cañerías, en una pequeña sección de un plano, en la siguiente figura 6.



FACULTAD DE INGENIERÍA – INSTALACIONES II

PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT



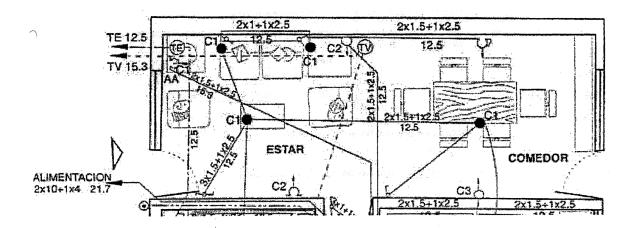


Fig. 6 : Modo de acotar conductores, cañerías, circuitos y demás elementos

Para la sección de conductores debe tenerse en cuenta:

- Los conductores de acometidas serán del mismo tipo heptafilar (7 hilos) de sección mínima de 4 mm² para la monofásica y 6 mm² para trifásica con aislamiento de PVC antiflama
- 2. La bajada y la comunicación medidor a tablero principal será de sección mínima de 4 mm² para la monofásica y 6 mm² para trifásica.
- 3. Si la distancia medidor a tablero principal sea mayor a 2m y el tablero general este a espaldas del medidor y a la intemperie, se usará un conductor tipo protodur.
- 4. El primer tramo de conductores para la alimentación de los distintos circuitos será de 2,5mm², multifilar antiflama, con aliacion en PVC
- 5. Para las tomas se debe utilizar 2x1,5+T1,5mm², multifilar, antiflama con aislamiento en PVC
- 6. Para los retornos de las llaves se puede usar 1mm² multifilar, antiflama con aislamiento en PVC, preferentemente 1,5 mm²
- 7. Para llaves combinadas se debe utilizar 3x1,5mm² mutifilar, antiflama con aislamiento en PVC
- 8. La sección del conductor de cobre que conecta a jabalina desde el tablero principal debe ser 4 mm² para instalaciones monofásicas y 6 mm² para trifásicas(igual al neutro)
- 9. Si se usa conductor desnudo de tierra para conectarlo en los tomas se deberá usar un conductor espagueti, de una longitud 20 cm.
- 10. Los conductores de baja tensión para el timbre será mínimo unifiliares de 0,8 mm², antiflama con aislamiento en PVC
- 11. Para conectar motores monofásicos o trifásicos se debe usar 2,5mm² como mínimo y un conductor de protección verde/amarillo de igual sección al neutro para conexión de masa.

Veamos primero una tabla de potencias típicas con sus intensidades en aparatos eléctricos alimentados a un 220V. Sepamos que 1,5mm² tolera 10A. Lo que significaría que un secador de ropas, o un microondas se aconsejan 2,5 mm²



FACULTAD DE INGENIERÍA – INSTALACIONES II

PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT



Artefacto	Potencia Watt	Intensidad Amperes	Sección Cu recomendada mm2
Acondicionador de aire sólo frío	746	8	1,5
Aspiradora	180	1,4	1,5
Cafetera	500	2,3	1,5
Enceradora	200	1,5	1,5
Equipo de audio	200	0,9	1,5
Estufa	1.000	4,5	1,5
Helad era	123/245	1,3/2,6	1,5
Lámpara fluorescente	40	0,25	1,5
Lámpara incandescente	100	0,45	1,5
Lavaplatos	2.000	9,1	2,5
Lavarropas automático	1.500 🐇	8	2,5
Lavarropas común	200	1,5	1,5
Lustraaspiradora	300	2,3	1,5
Microondas	2.000	10	2,5
Parrilla .	1.500	6,82	2,5
Plancha automática	1.000	4,5	1,5
Procesadora de alimentos	100	8,0	1,5
Purificador de aire	100	8,0	1,5
Secador de cabellos	1.000	4,5	1,5
Secador de ropas	2.500 /	11,5	2,5
Split frío calor	2.000	10	2,5
Televisor	200 /	0,9	1,5
Turboventilador	200	1,5	1,5

Para calcular la intensidad de proyecto en líneas circuitales (líneas desde el tablero principal):

1.
$$I_P = \frac{P}{220}$$
 para lámparas incandescentes $\cos \varphi = 1$

2.
$$I_P = \frac{P}{220.0.7}$$
 para lámparas fluorescentes compensadas, $\cos \varphi = 0.7$

3.
$$I_P = \frac{P}{220.\eta \cos\varphi}$$
 para motores monofásicos. Considerar $\eta \cdot \cos\varphi$. =0,85.0,85

2.
$$I_P = \frac{P}{220.0,7}$$
 para lámparas fluorescentes compensadas, $\cos \varphi = 0.7$
3. $I_P = \frac{P}{220.\eta \cos \varphi}$ para motores monofásicos. Considerar $\eta \cdot \cos \varphi = 0.85.0.85$
4. $I_P = \frac{P}{\sqrt{3.380.\eta \cos \varphi}}$ para motores trifásicos. Considerar $\eta \cdot \cos \varphi = 0.85.0.85$

P es la potencia útil, activa en watt

Para calcular la intensidad de corriente en la línea principal, (línea que llega al tablero principal desde el medidor), trabajamos con la potencia simultánea

1.
$$I_P = \frac{P_S}{220.cos\varphi}$$
 para líneas monofásicas. Considerar $\cos\varphi$ =0,85
2. $I_P = \frac{P}{\sqrt{3.380.cos\varphi}}$ para líneas trifásicos. Considerar $\cos\varphi$ =0,85

2.
$$I_P = \frac{P}{\sqrt{3.380.\cos\varphi}}$$
 para líneas trifásicos. Considerar $\cos\varphi$ =0,85



FACULTAD DE INGENIERÍA – INSTALACIONES II

PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT



Podemos entonces completar la planilla anterior

		Cómpi	ito de las	intensidade	s de corrient	e por circuito	
Circuito	Bocas de consumo			Pote	ncias		
Nº	Luces de techo	Luces de pared	Tomas	Luces W	Tomas W	Totales Parciales W	Intensidad Amper
C1	3	1	5	400	750	1150<2000	1150/220=5,27
C2	2	1	6	300	900	1200<2000	1200/220=5,45
SUBTOTALES	5	2	11	700	1650	Pu = 2350	
C3 Adicional A TS1	М	aniobra	Motorp y protecc	/pileta ión en TS ei	n patio	Pad = 1200	1200/ (220*0,85*0,85)= 7,54

Veamos <u>un esquema uniflilar</u>, a modo de croquis, <u>donde están</u> estas corrientes.

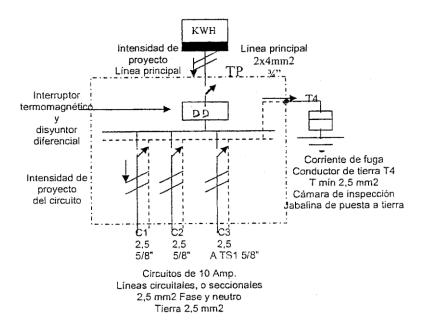


Fig.7: Ubicación físicas de la corriente

Para la instalación eléctrica domiciliarias se aconseja que el conductor verifique dos criterios

- 1. Verificación mecánica: la sección mínima de conductores debe ser $\geq 1mm^2$, por razones de resistencia mecánica. En fuerzas motriz, para motores e iluminación se utilizara un mínimo de 2,5 mm²
- 2. Verificación térmica: la sección de conductores será tal que soporte la intensidad de corriente sin elevar su temperatura por encima de 60° C
- 3. Verificación por caída de tensión : no es relevante en viviendas por ser distancias cortas, menores a 30m, en general

TO THE STATE OF TH

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

FACULTAD DE INGENIERÍA – INSTALACIONES II

PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT



Sin embargo en viviendas, puede hacerse la verificación de la sección por caída resistiva de tensión:

• Para líneas monofásicas : $S = \frac{2.L.P}{C.\mu.U} < S_P$

• Para líneas trifásicas: $S = \frac{\sqrt{3}.L.P}{C.\mu.U} < S_P$

Siendo:

S= sección necesaria para una caída de tensión µ en [V]

Sp = Sección de proyecto en función de la verificación mecánica y térmica

L= Longitud del conductor en [m]

P= Potencia eléctrica en [W]

C= Conductividad del conductor eléctrico: $56 \left[\frac{m}{\Omega.mm^2} \right]$ para el Cu y $35 \left[\frac{m}{\Omega.mm^2} \right]$ para el Al

μ= caída de tensión permitida en [V] (no aconsejable más de 5V)

U= Tensión de alimentación en V, 231V o 400V para trifásica, tensiones en vacío

4. Verificación por corriente de cortocircuito: no es relevante para viviendas en tanto se respete la sección mínima en líneas principales y acometidas de 6mm² y 7 hilos, aislados en PVC antiflama. Sin embargo para la selección del poder de corte de los interruptores termo magnéticos e interruptores diferenciales debe cumplirse

$$I_{CC} = \frac{114.S_P}{\sqrt{t}.}$$

Siendo:

Sp =sección de proyecto de la línea medidor – tablero principal, línea principal 114= constante para cable de aislamiento en PVC antiflama ecológico t=Tiempo de apertura en [s] del interruptor por disparo magnético por cortocircuito transitorio. Este valor puede estimarse en 0,1s

Así un conductor de 4mm² tendrá que soportar una corriente de cortocircuito del orden de los 1500A o sea 1,5 kA. Entonces, un interruptor termo magnético deberá tener un poder de corte, o capacidad de ruptura, superior a esa Icc calculada.

Damos a conocer a continuación las secciones mínimas de conductores para instalaciones monofásicas.

Líneas principales	4mm ²
Líneas seccionales	2,5mm ²
Líneas de circuitos de alumbrados	1,5mm ²
Líneas de circuitos en tomacorrientes	1,5mm ²
Desviaciones y retornos a los interruptores	1mm ²
Derivación a llave de combinación	3x1,5mm ²
Conductor de protección verde/amarillo	Siempre igual al neutro



FACULTAD DE INGENIERÍA – INSTALACIONES II

PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT



Hacemos lo mismo para instalaciones trifásicas

Líneas principales trifásicas	6mm ²
Líneas seccionales trifásicas	4mm ²
Líneas seccionales monofásicas	2,5mm ²
Líneas de circuitos de alumbrado monofásicos.	1,5mm ²
Líneas de circuitos en tomacorrientes monofásicos	1,5mm ²
Derivaciones y retornos a los interruptores	1mm ²
Derivación a llave de combinación	3x1,5mm ²
Conductor de protección verde/amarillo	Siempre igual al
	neutro

A continuación detallo mi opinión y experiencia, la intensidad de corriente admisible para conductores de cobre aislados en PVC, en instalaciones eléctricas domiciliarias, en Mendoza, conforme temperaturas ambientales elevadas en verano y múltiples conductores en una cañería embutida en mampostería, con una temperatura máxima del orden de los 60° C del conductor.

Sección	Diámetro	Iadm
nominal	exterior	[A]
[mm ²]	[mm]	
1	2,8	8
1,5	3	11
2,5	3,7	15
4	4,2	20
6	4,8	26
10	6,1	36

Ahora podemos extender la tabla del apartado anterior agregando la sección recomendada. Siempre el primer tramo del circuito monofásico tiene 2,5mm² de sección y siempre para motores la sección mínima es de 2,5mm², por razones de seguridad y firmeza en las conexiones

		e				conductores es (min 2,5 mr	n2)	
Circuitos		Bocas de consumo			Potencias			Conductores
N°	Luces de techo	Luces de pared	To ma s	Luces W	Tomas W	Parciales W	Intensidad Amp	Sección mm2
C1	3.	1	5	400	750	1150<2000	5,27	2x2,5+T2,5
C2	2	1	6	300	900	1200<2000	5,45	2X2,5+T2,5
SUBTOTAL ES	5	2	11	700	1650	Pu = 2350		
C3 Adicional A tablero seccional en patio	Mar			o/pileta ción en TS e	en patio	Pad = 1200	7,54	2X2,5 + T2,5

Fig. 8: Ubicación física de la corriente



FACULTAD DE INGENIERÍA – INSTALACIONES II

PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT



Quinto	Cálculo de diámetro interno de cañerías semipesados embutidas en
paso:	mampostería
Objetivo:	Acotar cañerías junto a conductores

Las cañerías no deben tocar estructuras metálicas

El diámetro interior mínimo de las cañerías de acero semipesado para circuitos en viviendas es de 12,6mm

La sección ocupada por los conductores eléctricos dentro del caño, incluidas la aislación y la protección no debe ser mayor que el 35 % de la sección interior del caño

El tipo de caño a utilizar es semipesado y las medidas son:

Medida en	Diámetro	Sección	Sección
pulgadas	interno	caño	ocupada por los
	[mm]	[mm ²]	conductores
			35% [mm ²]
5/8	12,6	124,7	43,7
3/4	15,4	183,8	64,4
7/8	18,5	268,7	94,1
1	21,7	369,1	129,4
1 1/4	28,0	615,5	215,5
1 1/2	34,0	907,5	317,7
2	47,8	1661,1	581,4

A continuación informamos la sección neta, incluido aislamiento de los conductores de PVC

Sección	Diámetro	Sección
Nominal [mm ²]	exterior[mm]	[mm ²]
1	2,8	6,16
1,5	3	7,07
2,5	3,7	10,75
4	4,2	13,85
6	4,8	18,10
10	6,1	29,22

Veamos un ejemplo de cálculo

Sabemos que el primer tramo de un circuito se hace con 2,5mm², fase, neutro y conductor de protección que lleva la misma sección del neutro. Son 3 conductores de 2,5mm². 3 conductores de 2,5 mm² ocupan una sección, incluida la aislación de:

$$S_{cond} = \frac{\pi. D_{ext}^2}{4} = \frac{\pi. 3,7^2 mm^2}{4} = 10,75 mm^2$$

$$S_{Total\ de\ Cond}=3.10,75mm^2=32,25mm^2;$$
 y la sección interior del caño vale: $S_{caño}=\frac{\pi.D_{int}^2}{4}; S_{caño}=\frac{\pi.12,6^2mm^2}{4}=124,7mm^2$ $S_{caño}.0,35=0,35.124,7mm^2=43,65mm^2$

Entonces:



FACULTAD DE INGENIERÍA – INSTALACIONES II

PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT



La condición es; $S_{Cond \le 0}$,35. $S_{Ca\|o}$; 32,25 $mm^2 \le 43$,65 mm^2 VERIFICA

PODEMOS USAR CAÑERIAS DE 5/8"

Continuamos extendiendo la planilla del apartado anterior


Circuito Bocas de consumo		Potencias		Markin to the BAN	D. Da Silly	Conduct			
N°	Luce s de techo	Luces de pared	To ma s	Luces W	Tomas W	Totales Parciales W	Intensida d Amp	ores Sección mm2	Cañería Diámetro en pulg
C1	3	1	5	400	750	1150<2000	5,27	2x2,5+T2 ,5	5/8"
C2	2	1.	6	300	900	1200<2000	5,45	2X2,5+T 2,5	5/8"
SUBTOTAL ES	5	2	11	700	1650	Pu = 2350	n. n.		
C3 Adicional	Mar			o/pileta ción en TS e	en patio	Pad = 1200	7,54	2X2,5+T 2,5	5 / 8"

Fig. 9: se agrega diámetro de cañerías

Veamos otro ejemplo:

Para una bajada a tomacorriente con 1 llave combinada y 1 punto de luz corresponde: 2x1,5 + 2x1,5 + 1x1,5 + T.1,5

Esquema:

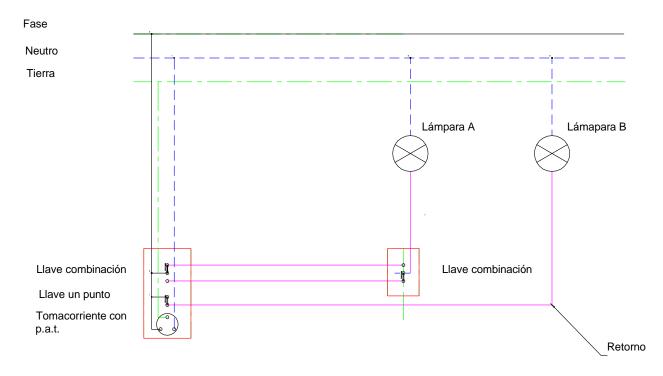




FACULTAD DE INGENIERÍA – INSTALACIONES II

PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT



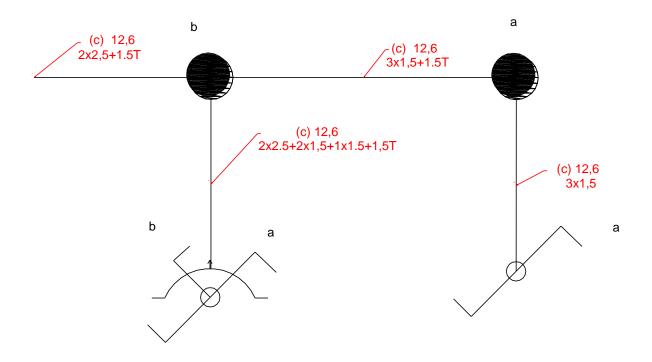

Estos conductores ocupan una sección de: $6x7,05 = 42,3mm^2 < 43,7mm^2$

TENEMOS QUE USAR CAÑERIAS DE 5/8 "

Sexto paso: cajas de techos	
Objetivo:	selección de cajas de techos

- 1. Se utilizarán cajas octogonales grandes con gancho tipo " Ω " de sujeción del artefacto de iluminación.
- 2. Se prohíbe el uso de alambres para atar los artefactos.
- 3. La unión entre las cajas y las cañerías se hará con tuercas y boquillas con rosca.
- 4. Se permite hasta un máximo de 6 salidas por boca de techo.
- 5. Se deberá observar que cuando se llene la losa, tanto las cañerías y las cajas no se desplacen, ni se desprendan de la unión mecánica.

Séptimo paso:	cajas y caños de pared
Objetivos:	selección de cajas de pared

1. La cañería en pared será en tramos rectos roscados y con uniones de cupla evitando la acumulación de agua, que será en declive positivo hacia las cajas.

FACULTAD DE INGENIERÍA – INSTALACIONES II

PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT



- 2. Se deben evitar la formación de efecto sifón entre cajas.
- 3. La unión será con tuerca y boquilla o conectores con tornillo
- 4. Las cajas no se clavan a las paredes y los caños se fijan como omegas hechas con clavos
- 5. En las paredes no se usan cajas octogonales grandes, no es necesario.
- 6. La altura de las cajas de tomas será de 0,40m desde piso terminado.
- 7. La altura de las cajas de llaves será de 1,30m desde piso terminado.
- 8. La altura de la caja de tablero principal o secundario será de 1,80m desde el piso terminado.
- 9. La caja de tablero seccional no se colocará en el dormitorio.
- La caja de tablero seccional tendrá una capacidad de 8 llaves termo magnéticas (8 módulos)
- 11. En la caja de tablero seccional se colocarán una bornera para neutro y un tornillo para la puesta a tierra.
- 12. Cuando el tablero principal esté a la intemperie se deberá usar una llave termo magnética de corte general.
- 13. En los tableros seccionales si hay 4 circuitos o más se debe usar una llave termo magnética de corte seccional. (Ídem a las protecciones del T.P.)
- 14. Cada 9 metros se debe colocar una caja cuadrada 100x100mm de paso o registro.
- 15. Las curvas de los caños entre cajas serán suaves y habrá como máximo tres curvas entre dos cajas rectangulares o de paso.
- 16. Para conectar un motor monofásico o trifásico se usará un tablero seccional especial con los aparatos de maniobra y protección, incluido un interruptor diferencial de In=16 A y Id=30 mA monofásicos o In=25 A trifásicos Id=30 mA con bornera para neutro y un tornillo para la puesta a tierra, con botonera de arranque y parada.

Octavo Paso:	Selección de cajas			
Objetivo:	calculo de cajas			

VOLUMEN	RECTANGULAR	CUADRADA	OCT GRANDE	OCT CHICA	OCT GRANDE PROFUNDA	MIGNON
Total cm ³	240	400	250	155	345	130
Utilizable	120	200	120	75	170	65

Se puede considerar cada elemento, llave, toma, con un volumen de 27 cm³, así 2 puntos y toma ocuparan 3 volúmenes, total 81 cm³, punto y toma 54cm³. Llamamos a este volumen Ve.

A su vez puede estimarse en 6cm³ el volumen necesario para conductores eléctricos de 1,5 mm², y de 8,5 cm³ para 2,5 mm². Llamamos a este volumen Vc.

Debe cumplirse que Vu > (Ve + Vc)

NACO TO THE STATE OF THE STATE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

FACULTAD DE INGENIERÍA – INSTALACIONES II

PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT



Veamos un ejemplo:

Supongamos que en una oficina hay una caja rectangular con 2 llaves combinación y una llave de 1 punto. Llegan a ella 7 conductores de 1,5 mm²

Luego

 $Ve= 3 \times 27 \text{ cm}^3 = 81 \text{ cm}^3$

 $Vc = 7 \times 6 \text{ cm}^3 = 42 \text{ cm}^3$

Total necesario = 123 cm³

El volumen utilizable de una caja rectangular común es de 120 cm³, casi, bueno, lo permitimos, esta pasado pero muy poco. Aceptamos una caja rectangular común.

Veamos otro ejemplo:

En una caja octogonal concurren 14 conductores, 6 de 1,5mm² y 8 de 2,5 mm², incluidos los de tierra

Luego:

 $Vc = 6 \times 6 \text{ cm}^3 + 8 \times 8.5 \text{ cm}^3 = (36 + 68) \text{ cm}^3 = 104 \text{ cm}^3$

Total necesario= 104 cm³

El volumen utilizable de una caja octogonal grande de techo es de 120 cm³. Aceptamos una caja rectangular común

Veamos otro ejemplo:

En una caja octogonal chica de pared concurren 12 conductores, 6 de 1,5 mm² y 5 de 2,5mm², incluidos los de tierra

Luego:

 $Vc=7 \times 6 \text{ cm}^3 + 5 \times 8.5 \text{ cm}^3 = (42 + 42.5) \text{ cm}^3 = 84.5 \text{ cm}^3$

Total necesario = 84,5 cm³

El volumen utilizable de una caja octogonal chica es de 75 cm³. Debe usarse una caja octogonal grande

Noveno	llaves y tomas
Paso:	
Objetivo:	selección de llaves y tomas

- Las llaves de seccionamiento para luminarias, serán de plástico, con contactos de cobre o estaño
- 2. Los tomacorrientes a instalar serán de tres contactos mixtos, de cobre o estaño, con aislación de plástico entre los contactos y tomillos de sujeción.
- 3. Las llaves combinadas de punto y toma se ajustarán a la anterior.
- 4. Todas las llaves o tomas deben quedar alineados con la plomada de la pared.
- 5. Las paredes internas de las mismas deben quedar bien sujetas con tornillos a las cajas metálicas rectangulares.
- 6. No se autorizan productos plásticos, deben ser probados por I.R.A.M.



FACULTAD DE INGENIERÍA – INSTALACIONES II

PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT



Décimo	Interruptores automáticos termo magnéticos				
Paso:					
Objetivo:	ivo: selección de interruptores automáticos termo magnéticos para protecc				
	de conductores eléctricos				

Habiéndose calculado las corrientes de proyecto en cada circuito, Ip I, Ip II, Ip III, en el caso de 3 circuitos por ejemplo se procede a seleccionar el conductor y luego el interruptor termo magnético que corresponde a cada circuito.

Recordemos que el interruptor termo magnético tiene como función proteger a los conductores eléctricos.

Tiene dos mecanismos, uno térmico que actúa por sobrecarga o sobre intensidad, o exceso de consumo, de respuesta retardada, lenta conforme crece la corriente (donde actúa el par bimetálico) y otro magnético que actúa en forma instantánea en caso de cortocircuito, donde $\frac{di}{dt}$ es muy alta.

Los parámetros característicos principales de un interruptor automático termo magnético para una aplicación monofásica son

Tensión de servicio : 220VCantidad de polos : bipolar

Corriente nominal: 10A

- Capacidad de cortocircuito nominal: 3000A. (corriente de apertura en cortocircuito, aconsejado este valor para viviendas)
- Curva características: uso domiciliarios C (curva de disparo más utilizada)

Veamos cómo se selecciona los interruptores con un ejemplo, para que se entienda bien, en el caso de una línea seccional monofásica.

Sea Ip I= 8,3 A, la sección del conductor seccional en su primer tramo es de 2,5 mm² que tiene una Iadm = 14 A. Llamamos In la corriente nominal del interruptor

Los valores comerciales para instalaciones en viviendas son 6, 8, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 y 125A

Se deben cumplir:

- $I_P I \leq I_n \leq I_{adm}$
- *Icc*(intensidad de corriente de cortocircuito transitoria) $\leq P_{CC}$ (capacidad de ruptura)

Elegimos un interruptor termo magnético bipolar de 10A, que es mayor que el servicio, 8,3A y menor que los 14A que es el límite admisible de un conductor de 2,5 mm²

El poder de corte o capacidad de ruptura del interruptor en kA será mayor que la corriente de cortocircuito transitoria en un tiempo del orden de 0,1s. Recordemos que:

$$I_{CC} = \frac{114.S_P}{\sqrt{t}} = \frac{114.S_P}{\sqrt{0.1}} = \frac{114.2,5}{\sqrt{0.1}} = 901A = 0.9kA$$

Los parámetros característicos principales para esta aplicación monofásica son:

ONAL DE CUYO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

FACULTAD DE INGENIERÍA – INSTALACIONES II

PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT



Tensión de servicio: 220 V
 Cantidad de polos: bipolar
 Corriente nominal: 10A.

4. capacidad de cortocircuito nominal $P_{CC} = 3000A > 0.9kA$

5. curva característica : uso domiciliario "C"

Veamos otro ejemplo en la línea principal trifásica

Sea I_p = 22, 7 A, la sección del conductor principal es de 6 mm² que tiene una I_{adm} =26A. Elegimos un interruptor termo magnético tetrapolar de 25 A. Que es mayor que el servicio, 22,7A y menor que los 22,7A que es limite admisible de un conductor de 6mm²

El poder de corte del interruptor en kA será mayor que la corriente de cortocircuito transitoria en un tiempo del orden de 0,1s. Recordemos que la corriente de cortocircuito transitoria en un tiempo del orden de 0,1s. Recordemos que:

$$I_{CC} = \frac{114.S_P}{\sqrt{t}} = \frac{114.S_P}{\sqrt{0.1}} = \frac{114.6}{\sqrt{0.1}} = 2163A = 2,163kA$$

Los parámetros característicos principales para esta aplicación trifásica son:

Tensión de servicio: 380V
 Cantidad de polos : tetrapolar

3. corriente nominal: 25 A

4. Capacidad de cortocircuito nominal: 6000A (aconsejado para redes trifásicas) >2,16 KA

5. curva característica: uso domiciliario "C"

A continuación expandimos la planilla incluyendo la capacidad nominal de los interruptores termo magnéticos

Intensidad nom	inal de lo	s interrupto	res automa	ticos termo	magneticos			
Circuito	Bocas		Potencias	Potencias		Intensida	Secció	Int
Seccional Nº	Luces	Tomas	Luces W	Tomas W	Parciales W	d Amp	n mm2	Amp
1	4	5	400	750	1150<2000	5,27	2x2,5+ T2,5	10B
II	3	6	300	900	1200<2000	5,45	2X2,5+ T2,5	10B
III Adicional Motorp/pileta		1		1200	Pad = 1200	7,54	2X2,5+ T2,5	10B
Tablero Seccional		Pad = 1200					2,5 (15 Amp máx)	8 C
Tablero Principal		P. = 23	3190/(22 0*0,85)= 17,05A	4 (20 Amp máx)	20B			

Fig. .10; Se estudia el interruptor termo magnético



FACULTAD DE INGENIERÍA – INSTALACIONES II

PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT



Décimo primer Paso:	Interruptores Diferenciales
Objetivo:	selección de interruptores diferenciales para protección de
	personas y protección contra incendios en edificios e industrias

Para la protección contra contactos eléctricos directos e indirectos, por ejemplo en caso de falla de aislamiento, es necesaria una desconexión automática muy rápida de la alimentación. Esto puede lograrse mediante dos posibilidades:

1. Con un interruptor termo magnético

Esta protección es muy irrealizable ya que la resistencia de la puesta a tierra no debe superar los 0.5Ω con jabalinas de 1.5m de acero – cobre estos valores muy bajos no puede asegurarse, por lo que esta protección no es aconsejable. La persona afectada estará expuesta a una tensión de contacto superior a 24 V y esto puede causar heridas, secuelas y hasta la muerte del operario

2. Con un interruptor diferencial electromagnético

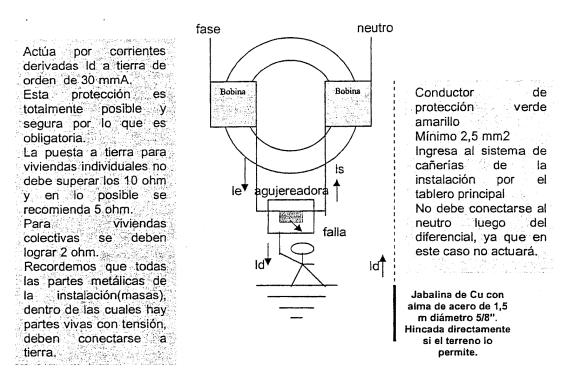


Fig. 11 : Interruptor diferencial para protección de personas

Para seleccionar un interruptor diferencial debe tenerse en cuenta:

 Debe permitir el pasaje de la corriente de proyecto y su sobrecarga posible hasta que interrumpa el interruptor termo magnético. Las intensidades nominales de estos aparatos son 16, 25, 40, 63, 80, y 125A. Debe seleccionarse un valor mayor que el interruptor antepuesto

FACULTAD DE INGENIERÍA – INSTALACIONES II

PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT



- Debe permitir el paso de la embestida de la corriente de cortocircuito (3000 A en redes monofásicas o 6000A en redes trifásicas) hasta que interrumpa el interruptor termo magnético, en menos de 0,1s.
- Debe asegurar una corriente diferencial de funcionamiento de 30 mA
- Debe asegurar una corriente diferencial de no funcionamiento menor a 10 mA
- Debe seleccionarse para la tensión nominal de servicio, 220V o 380V (2 o 4 polos)
- Debe protegerse aguas arriba con un fusible o interruptor termo magnético
- Debe seleccionarse para una selectividad por tiempo y corriente, más sensible en un tablero seccional que en el principal aguas arriba.
- Asegurarse que actúan aún ante el eventual corte del neutro.
- Que tengan un pulsador de prueba (probar cada 6 meses)

Existen distintos tipos de interruptores diferenciales:

- Existen diferenciales de 300mA y 500mA para uso industrial en protección en productos contra incendios
- Existen diferenciales de 30mA que actúan instantáneos, dentro de los 20ms
- Existen diferenciales de 30mA para corriente pulsante y contra descargas de tipo atmosférico
- Existen diferenciales de 10mA para hidromasajes

Los comerciales bipolares más comunes se detallan en la siguiente tabla donde agregamos la capacidad nominal del interruptor termo magnético bipolar antepuesto

Corriente de defecto		Interruptor termo magnético
asignada en	Corriente nominal	antepuesto
[mA]	[A]	[A]
10	16	10
30	25	20
30	40	32
30	63	40
30	80	63

Los comerciales tetrapolares más comunes se detallan igualmente en la siguiente tabla donde agregamos la capacidad nominal del interruptor termo magnético tetrapolar antepuesto.

Corriente de		Interruptor
defecto asignada	Corriente	termo
en	nominal	magnético
[mA]	[A]	antepuesto [A]
30	25	20
30	40	32
30	63	40
30	80	63

Esta es la planilla que finalmente debe ir en el plano



FACULTAD DE INGENIERÍA – INSTALACIONES II

PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT



				TAE	LERO PRI	NCIPA	L					
	Potencia multáno W			Corriente de proyecto monofásica Ip Amp	cañe	ría dor- ero	Sección mm2		erruptor B Int<=lmáx	x Dife	rencial	
Ps = 2350 + 1200*0,7 = 3150 < 3500				3150/ (220*0,85)= 17,05		3/4") 2	20 4,5 KA		25	
				CIRC	UITOS C1	, C2 Y	C3			147-45 1		
Circuito Seccional	Luce s de tech o	Boca Luc es de pare d	Toma	Poter	Tomas W	Par	otales rciales W	Intensi dad Amp	Secció n mm2	Diámet ro cañerí a Pulg.	Interru ptor Termo mag.B Amp 3 KA	
C1	3	1	5	400	750	1150	0<2000	5,27	2x2,5+ T2,5	5/8"	10	
C2	2	1	6	300	900	1200	0<2000	5,45	2X2,5+ T2,5	5/8"	10	
C3 Adicional A TS1			Motor	p/pileta			= 1200	7,54	2X2,5+ T2,5	5/8"	10	
				TAB	LERO SEC	CION	AL					
Adicional		p	riente de royecto ásica Ip Amp	Diámetro cañería D Pulg.		Sección mm2			rencial) mA			
Pad = 1200 (220			1200/ 0,85*0,85)= 7,54	5/8) N	2,5 (Imáx=2 Amp)	1	8 urva de onexión	С	16		

Fig.12: Planilla modelo cómputos generales

A partir de esta planilla, que figurará en el plano, el alumno hará un esquema de tableros multifilar y luego completara la memoria descriptiva reglamentaria

Duodécimo paso:	Puesta a tierra de la instalación eléctrica
Objetivo:	mejora del terreno y jabalina de puesta a tierra

Se entiende por puesta a tierra la vinculación intencional de un conductor a tierra para seguridad contra tensiones peligrosas para las personas por contactos indirectos con las masas, chasis, partes metálicas de electrodomésticos. Todas las masas de la instalación deberán conectarse a tierra, con un conductor que no será seccionado ni

FACULTAD DE INGENIERÍA – INSTALACIONES II

PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT



pasará por el interruptor diferencial Se recomienda hacer la puesta a tierra en un lugar próximo al tablero principal

La resistencia de la puesta $\,$ a tierra debe tener máximo 10Ω , aconsejable 2 o 3Ω , de manera que la tensión de contacto no supere los 24V, que es lo permitido máximo por norma para las personas

No pueden ser utilizadas para las puestas a tierra las líneas de tierra de los pararrayos y las instalaciones de corriente débil, como sistemas de alarma, porteros eléctricos, cañerías de telefonía, entre otros, ni tampoco las cañerías de gas de calefacción ni de aqua

Para una jabalina, pica vertical de 1,5m, acero-cobre, la resistencia de puesta a tierra se calcula:

$$R_T = 0.55. \rho_T$$

Siendo ho_T <u>la Resistencia máxima del terreno</u> que debe mejorarse a 6Ω .m, aproximadamente, de allí que haya que mejorar la tierra con <u>gel o carbonilla, o turba y siempre preferentemente sal industrial gruesa,</u> en aproximadamente ½ bolsa de 40 Kg. para lograr un entorno salino muy conductor

Se ejecutará de la siguiente manera

- A 0,30m de la pilastra de medición , en dirección a su espalada, o en lugar accesible y húmedo cercano a un tomacorriente o tablero seccional, se realizara una excavación de 0,5m x 0,5m x1,5m
- 2. En dicha excavación se colocará un dispersor de tierra, jabalina, normalizada de 1,5m y 5/8" de diámetro de Cu con alma de acero hincada de a golpes no tan fuertes si el terreno lo permite, recubierto luego de tierra mejorada si los valores de resistividad del suelo no fueran adecuados
- 3. Para mejorar el suelo se recomienda la mezcla de tierra con los siguientes agregados
 - a) Turba, carbonilla, y sal industrial o (bentonita) o gel mejorado directamente
 - b) Cada uno de estos componentes se mezclarán por partes iguales, hasta cubrir el dispersor y humedecido abundantemente en la primer semana y luego sistemáticamente en forma semestral
- 4. Sobre el dispersor se colocará una tapa registro, tipo rejilla o no , extraíble entonces , para el humedecimiento continuo de la puesta a tierra, que se sujetará al suelo con un mortero de hormigón que no permita su desplazamiento
- 5. La sección del conductor de cobre que conecta a jabalina desde el tablero principal debe ser 4 mm² para instalaciones monofásicas y 6 mm² para trifásicas (Igual al neutro)
- 6. La unión de este conductor con la jabalina se hará con un toma cable de bronce



FACULTAD DE INGENIERÍA – INSTALACIONES II

PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT



7. Entre el tablero principal y la cámara de inspección se colocará un caño galvanizado de ¾ " por donde pasara el conductor de cobre de conexión a jabalina

Décimo tercer Paso:	Confeccionar memoria descriptiva, lista de materiales, y costos
Objetivo:	Elaborar lista de materiales

El alumno elaborara una lista de materiales conforme al plano parte por parte, circuito por circuito

Material	Cantidad
Caja para medidor	1
Caja para tablero general	1
Caja para tablero principal	1
Caja para tablero seccional	1
Caja octogonal	1

Fin guía

Sección del conductor	Capacidad de corriente	Rango de intensidad
Cu	admisible del conductor	nominal del interruptor
[mm ²]	[A]	adecuado [A]
1	9,6	6 – 10
1,5	13	15 – 20
2,5	18	20 – 25
4	24	30 – 35
6	31	35 – 40
10	43	40 – 45
16	59	50 – 60
25	77	70 – 80
35	96	90 – 100
50	116	100 – 120

REQUISITOS GENERALES PARA LOS MATERIALES ELÉCTRICOS



FACULTAD DE INGENIERÍA – INSTALACIONES II

PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT



interruptores automáticos termomagnéticos

C60H

IEC 60898: 10000 A / IEC 60947-2: 15 kA curvas B, C y D

referencias



tipo	cali	bre	referen	· icla : ()	ancho en
- SERIOR	(A).	CUTVA	4		pasos
a the training	أمرون	В	C	D	de 9 mm
tP	0.5	*	24900	25171	2
		-	24968	25152	
	2	•	24969	25155	
1	1 2 3	-	24970	25157	
ŧ	4	•	24971	25158	
\ <u>*</u>	6	24643	24972	25159	
) .	10	24644	24973	25160	
–	16	24648	24974	25161	
5	20	24647	24975	25164	
ŗ	20 25	24648	24976	25165	
. 2	32	24649	24977	25166	
	40	24650	24978	25167	
1 polo	50	24651	24979	25168	
protegido	63	24652	24980	25169	



2P	0.5		24902	25172	4	
	1_	•	24981	25183		
	1 2	-	24982	25184		
1 3	3	-	24983	25185		
ŤŤ	4	•	24984	25186		
//	6	24725	24985	25187		
느느	10	24726	24986	25188		
44	16	24727	24987	25189		
	20	24728	24988	25190		
2 4	25	24729	24989	25191		
	.32	24730	24990	25192		
	40	24731	24991	25193		
2 polas	50	24732	24992	25194		
2 polos protegidos	63	24733	24993	25195		



P	0,5	-	24906		6
	3	•	24994	25196	
3 5	2	-	24995	25197	
	3	•	24996	25198	
C T T	4	-	24997	25199	
	6	24738	24998	25200	
- գեղեդ	10	24739	24999	25201	
325	16	24740	25000	25202	
	20	24741	25001	25203	
	25	24742	25002	25205	
1.3	32	24743	25003	25207	
	40	24744	25004	25208	
oolos	50	24745	25005	25209	
otegidos	63	24746	25006	25210	



4P	0.5		24908	_	8
	-10	-	25007	25211	
	3		25008	25212	
1 3 5 7	3		25009	25213	
* * * *	4	-	25010	25214	
hankankan	6	24751	25011	25215	
	10	24752	25012	25216	
2525	16	24753	25013	25217	
2222	20	24754	25014	25218	
2 4 6 8	25	24755	25015	25219	
	32	24756	25016	25220	
	40	24757	25017	25221	
4 polos	50	24758	25018	25222	
protegidos	63	24759	25019	25223	

funciones

principales aplicaciones

Mando y protección contra las sobrecargas y cortocircuitos:

■ En distribución terminal, terciario e industrial.

descripción

características

- Calibre In: 0,5 a 63 A.
- Temperatura de referencia: 30 °C.
 Tensión de empleo: 240/440 V CA.
- Tensión de impulso Uimp: 6 kV.
 Tensión de aistación Ui: 500 V.

=	Pode	r de	corte	: según	IEC	6089

tipo .	tensión (V) CA	RdC ((en)
1P	230	10000
2,3,4P	400	10000

ı	Poc	er.	de	corte	: segi	ún	IEC	947.	-2.
۰	100	200		22.5		40.00	,	4.1	-;

tipo 🔀	tensión (VI CA	ILAN.	
1P	230/240	15	CA MADERAL (C)
2,3,4P	230/240	30	
	400/415	15	
	440	6	

lcs = 50 % de lcu

- Cierre rápido: Capacidad de los contactos de cerrarse de forma veloz y simultánea sin importar la velocidad de maniobra del operador. Permite resistir mejor la operación frente a comientes elevadas.
- Seccionamiento de corte plenamente aparente: Una señal de color verde en la maneta de mando del aparato indica la apertura de todos los polos.

 ■ Maniobras (A-C): 20000.

- Maniobras (A-C): 20000.

 Curvas de disparo:
 □ Curva B: disparo magnético entre 3 y 5 ln.
 □ Curva C: disparo magnético entre 5 y 10 ln.
 □ Curva D: disparo magnético entre 10 y 14 ln.
 Tropicalización: ejecución 2 (humedad relativa 95 % a 55 °C).

Peso (gr)				
tipo	" 1P	2P	3P	4P	
C60H	110	220	340	450	or the Property and the Control of the

■ Instalación: compatible con toda la gama Multi 9.

- Bornes para cables rígidos de hasta:
 □ 25 mm² para calibre ≤ 25 A.
- □ 35 mm² para calibres 32 a 63 A.



FACULTAD DE INGENIERÍA – INSTALACIONES II

PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT



protección de las personas y bienes protección diferencial

Interruptores diferenciales ID

funciones

principales aplicaciones

Interrumpen automáticamente un circuito en caso de defecto de aislamiento entre conductores activos y tierra, igual o superior a 10, 30 o 300 mA.

Los interruptores diferenciales ID se utilizan en el sector doméstico al igual que en el terciario e industrial.

descripción



El interruptor diferencial es de tipo electromecánico, sin fuente auxiliar.

Características generales

■ Tensión de empleo: 230 / 415 V CA +10%, -20%

■ Poder de corte: Reforzado mediante interruptores automáticos Multi 9, sólo para gamas ID e ID"si".

Peso (gr)

1P 2P ... ID/ldsi 230 450 ■ Conexionado: bornes de caja para cable fle-

xible de hasta 35 mm2 o rígido de hasta 50 mm².

Caracteristicas particulares Interruptor diferencial 30mA

- No admite auxiliares.
- No tiene capacidad de seccionamiento según IEC 60947-3
- Inovador diseño.

Gama ID, clase AC

Para uso en el sector terciario e industrial


- Visualización de defecto diferencial: en cara frontal por indicvador mecánico rojo
- Adaptación de auxiliares: requiere de

contacto obligatorio OFS previo al acopla-miento de los mismos auxiliares eléctricos de las gamas C60-C120



	A Take	(A)	ID clase AC
nstantáneos	40	-	
polos 230	30	25 25	16200
N 1	30	40	16201 16204
_	30 30 30	63	16204
	30	80	16212
	300	25	16202
	300	40	16206
	300	63	16210
N 2	300	80	16214
N Z	300	100	23034



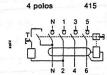


30	25	16251	
30 30 30 300 300 300 300 300	40	16254	u - 9-8-0
30	63	16258	
300	25	16252	
300	40	16256	
300	63	16260	
300	80-	16263	
300	100	23056	

Nota: Interruptores diferenciales de tipo selectivo S, favor consultarnos.



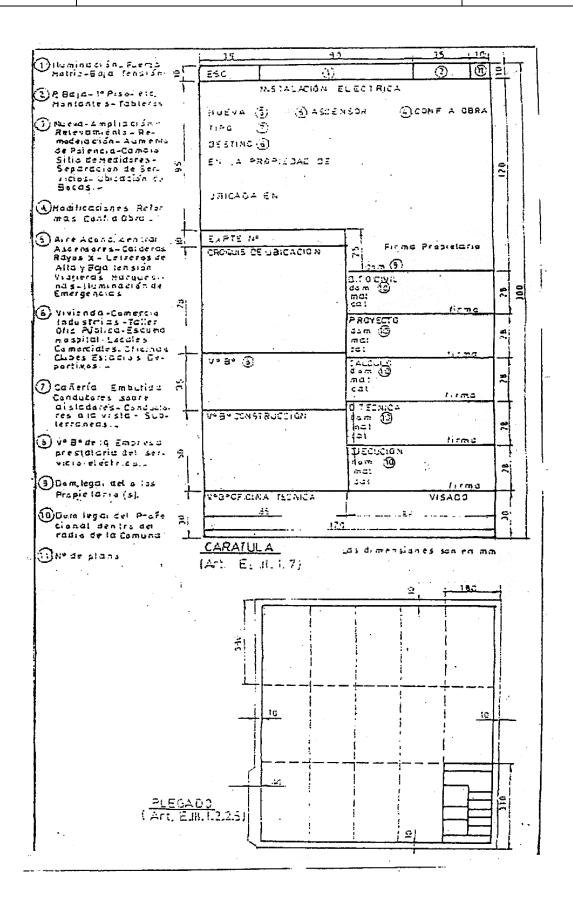FACULTAD DE INGENIERÍA – INSTALACIONES II







FACULTAD DE INGENIERÍA – INSTALACIONES II

PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT




ESCALA 1:50 **ILUMINACION - BAJA TENSION** PLANTA BAJA INSTALACION ELECTRICA NUEVA 3 TIPO: EMBUTIDA - SUBTERRANEA 可 DESTINO: VIVIENDA EN ESQUINA 4 3 EN LA PROPIEDAD DE : 1 INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA 1 UBICADA EN: Moldes a 200mts. de R.P. N°15 - Agrelo - Luján de Cuyo - Mza. EXPEDIENTE Nº CROQUIS DE UBICACION FIRMA PROPIETARIO 3 Dom: LAVALLE esq. SAN JUAN DIRECION TECNICA OBRA CIVIL: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA Domicillo: Lavalle 92 - Cuidad - Mendoza PROYECTO: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA RUTA PROVINCIAL N'7 Domicilio: Lavalle 92 - Cuidad - Mendoza NOM CAT -PADRON MUNICIPAL: V°B° EDEMSA CALCULO INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA Domicilio: Lavalle 92 - Cuidad - Mendoza **DIRECION TECNICA** INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA V°E° CONSTRUCCION Domicilio: Lavalle 92 - Cuidad - Mendoza **EJECUCION** S.A. MUÑOZ - FRIGERIO Domicilio: Huarpes 734 - Cuidad - Mendoza V°B° OFICINA TECNICA APROBACION .



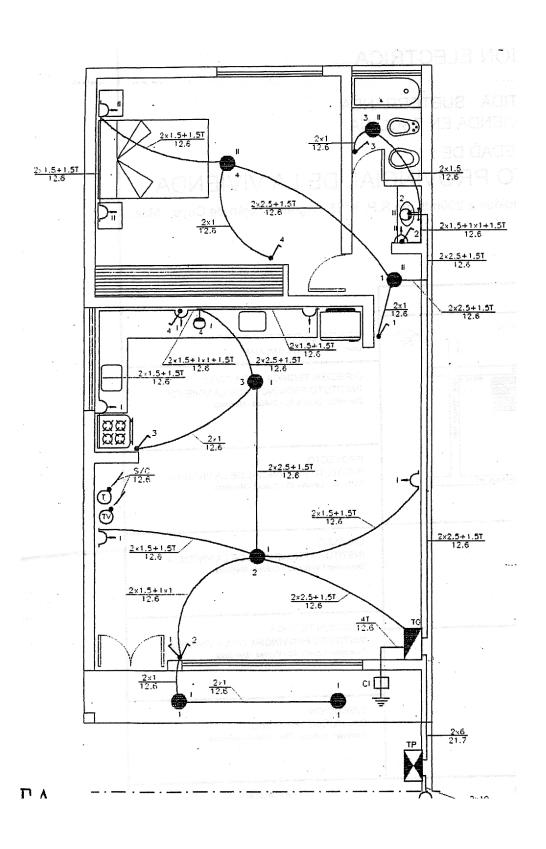
FACULTAD DE INGENIERÍA – INSTALACIONES II










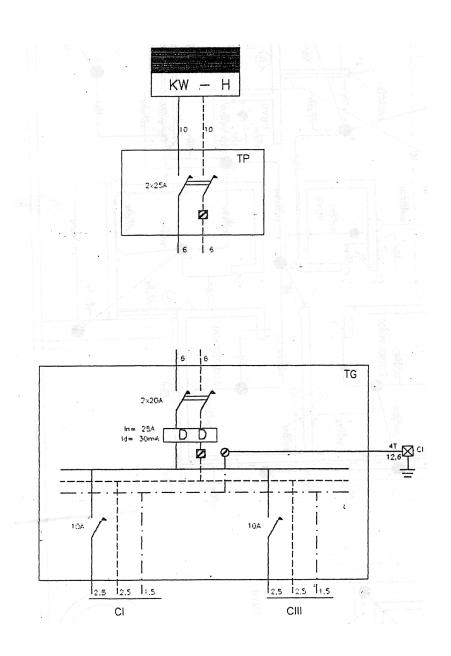

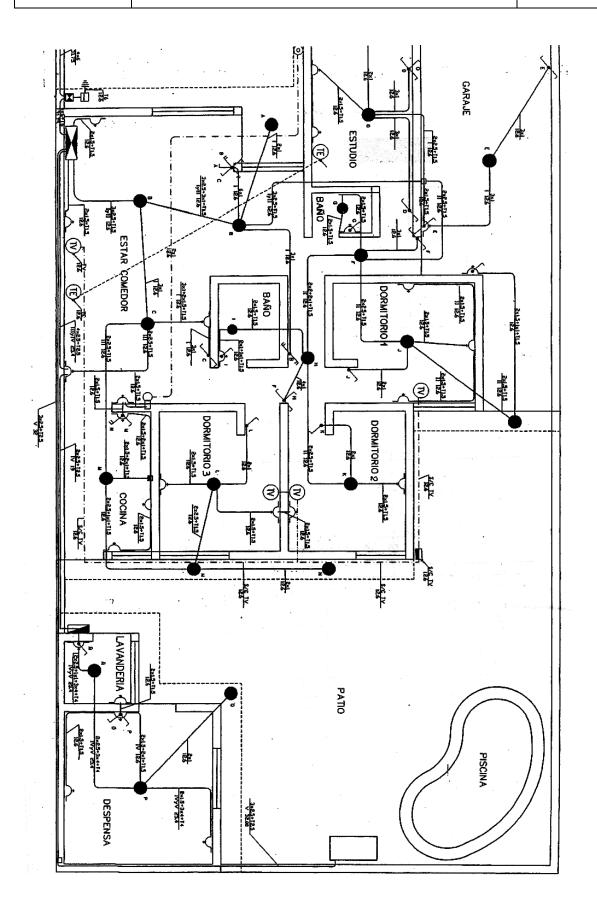FACULTAD DE INGENIERÍA – INSTALACIONES II








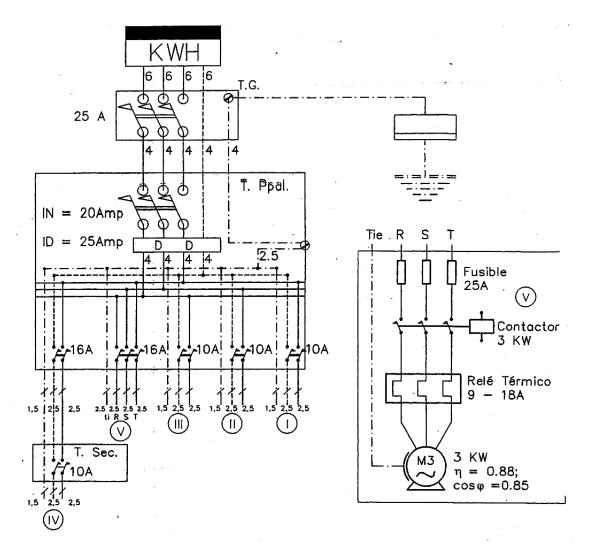FACULTAD DE INGENIERÍA – INSTALACIONES II








CIRCUITOS	LUCES TECHO	LUCES PARED	WATTS	TOMAS	WATTS	WATTS TOTAL POR CIRCUIRO
I	7	0	700	6	900	1600
II	5	2	700	7	1050	1750
III	4	0	400	8	1200	1600
IV	3	. 0	300	6	900	1200
V	0 1	0	0	0	0	3000
	Σ =		2100		4050	5152.5

	BAJA TENSION	
TV 4	TE 2	TIMBRES 1

FACULTAD DE INGENIERÍA – INSTALACIONES II

PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT



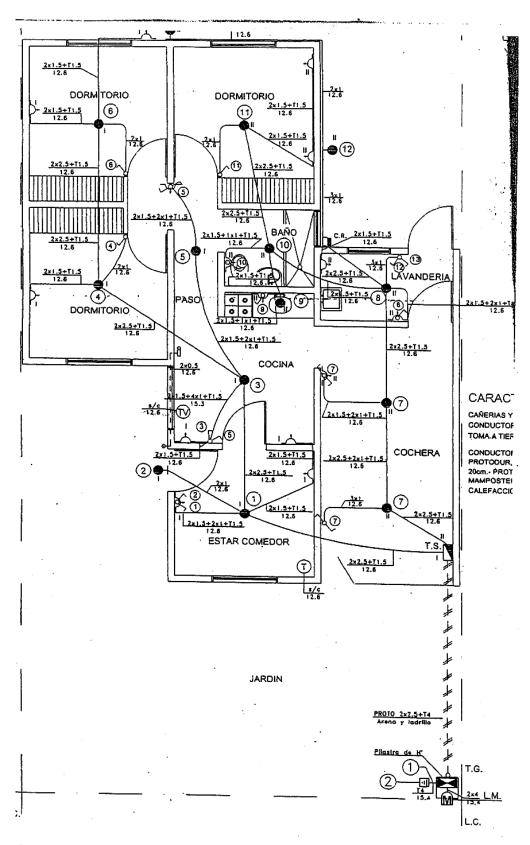

PLANTA

- 1 CAJA INSP. PTA. TIERR
- (2) JABALINA H G T4



FACULTAD DE INGENIERÍA – INSTALACIONES II

PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT



<u>REFERENCIAS</u>

Boca de techo octogonal grande

Boca de Telefono

Boca de pared o aplique

Boca de Televisión

Caja de Inspección

Disyuntor Diferencial D. D.

Linea de Fuerza Motriz

Linea Subterranea

Linea de Timbre

Llave de un punto

Llave de dos puntos

Llave Termomagnetica unipolar

Llave Termomagnetica Bipolar

Medidor

Llave combinada

Puesta a tierra

Pulsador de Timbre

Tablero Principal

Tablero Secundario

Toma corriente con polo a tierra de 6A

CALCULO DE POTENCIA


14 x 150 W = 2100 W $14 \times 300 \text{ W} = 4200 \text{ W}$ 6300 W



FACULTAD DE INGENIERÍA – INSTALACIONES II

PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT



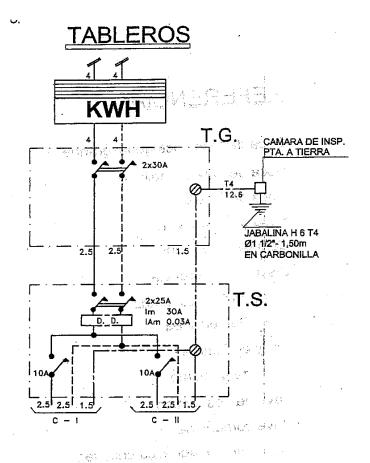

COMPUTO DE BOCAS:

.*.	CIRCUITO	LUCES	TOMAS	TOTAL
	ı	6	7	13
PLANTA	11	8	7	15
	TOTAL	14 %	1460	28


BOCAS BAJA TENSION

i, sell	TIMBRE	TELEFONO	ΤV	TOTAL
PLANTA	1	1	1	3
TOTAL	1	1	Fat a	3 -



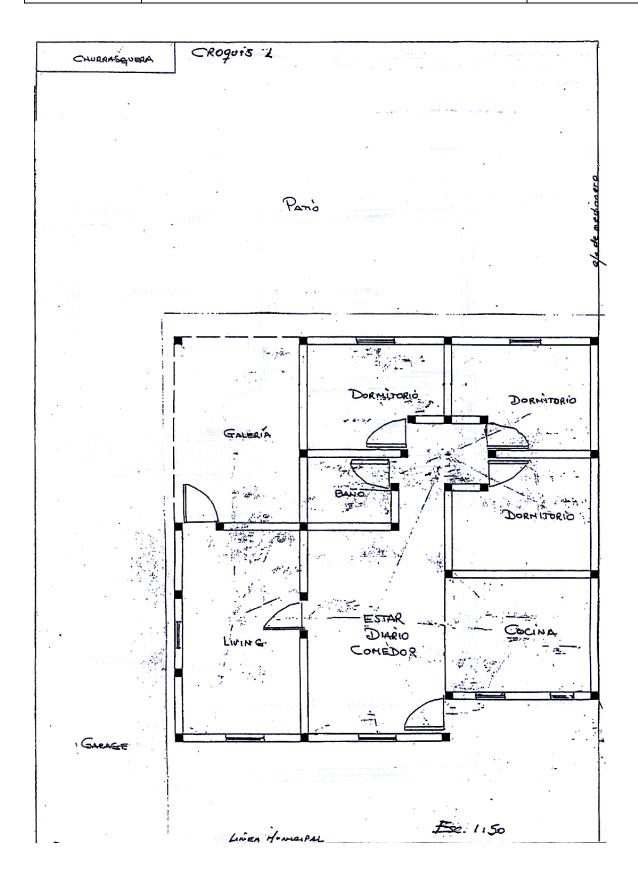FACULTAD DE INGENIERÍA – INSTALACIONES II








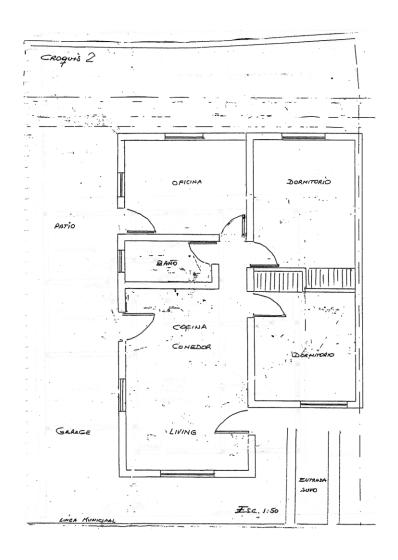FACULTAD DE INGENIERÍA – INSTALACIONES II









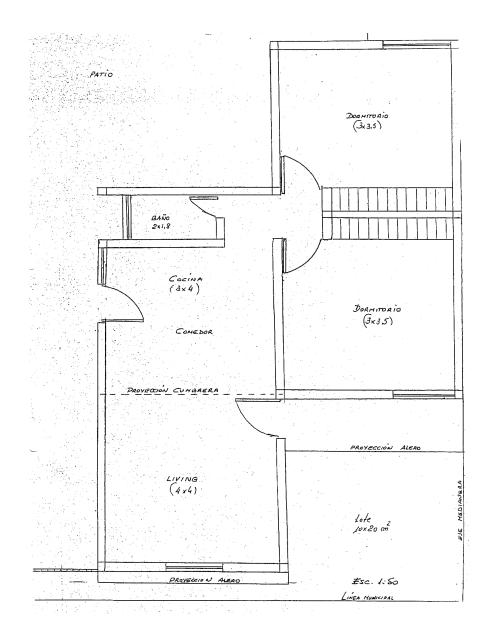UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERÍA – INSTALACIONES II







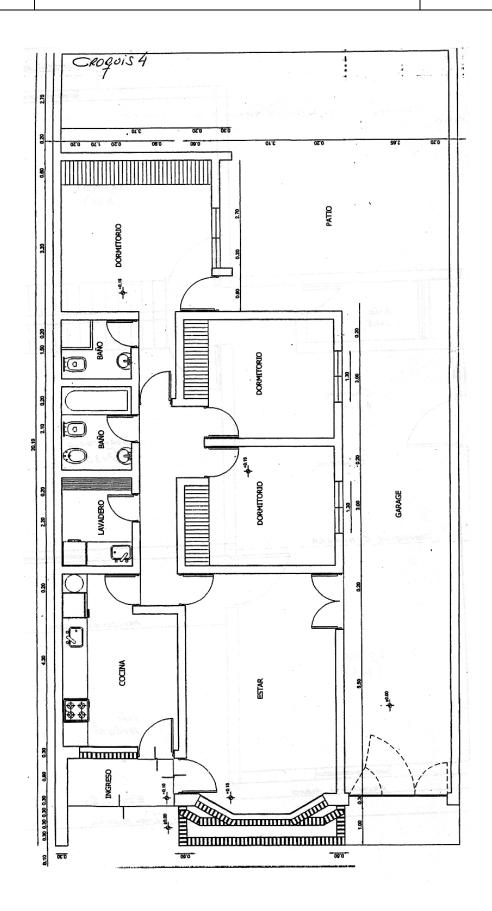




UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO FACULTAD DE INGENIERÍA – INSTALACIONES II PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT



Ejemplo de plano de planta

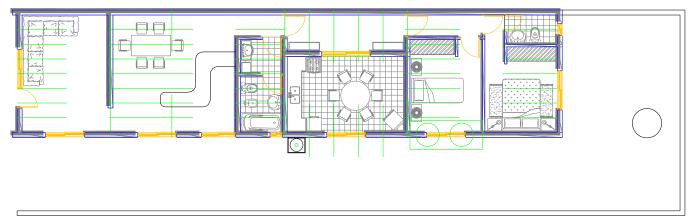

Ejemplo de plano de instalación eléctrica para vivienda unifamiliar

